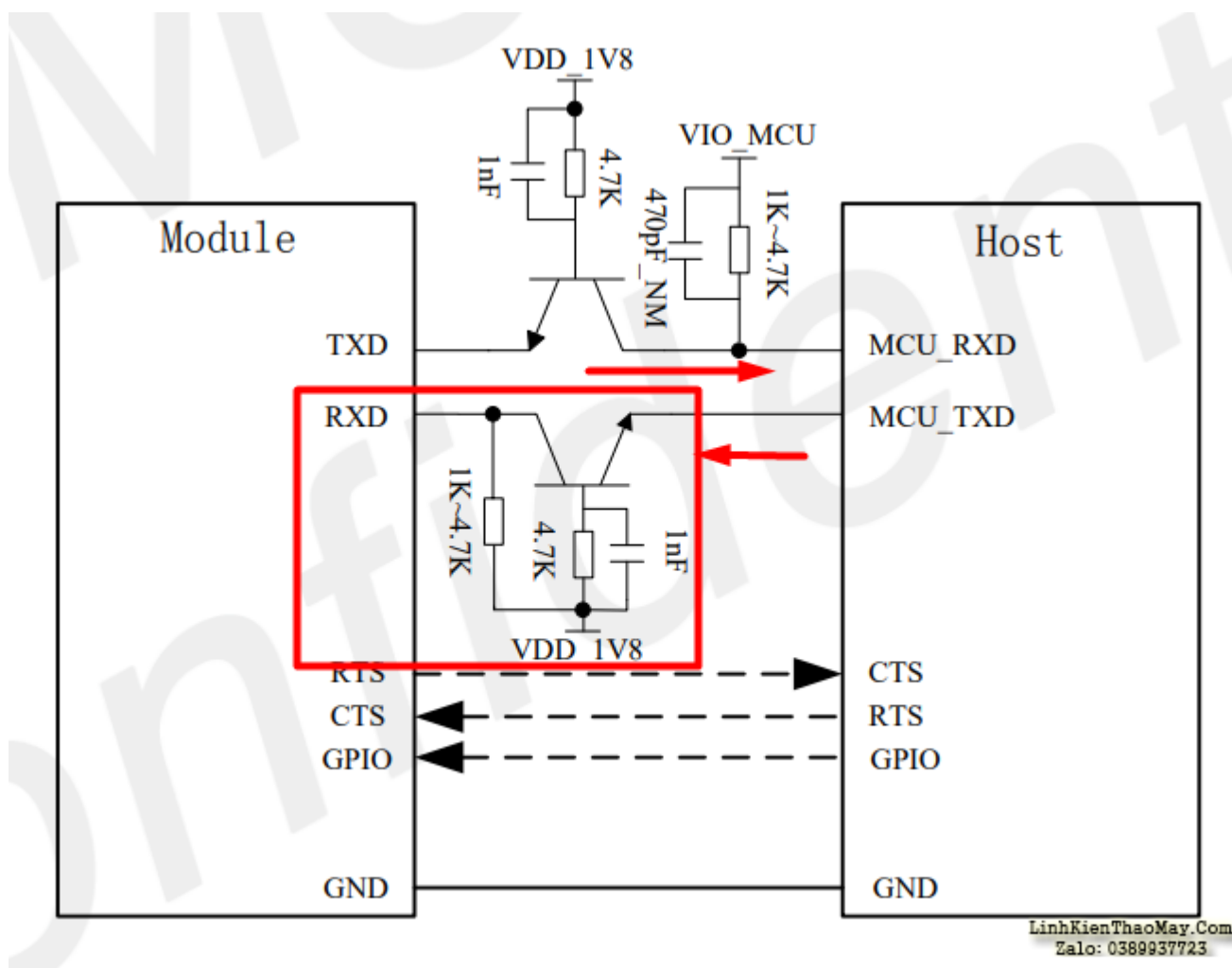


Hình dưới đây cho thấy việc sử dụng triode cho các mạch chuyển mức. Mạch có đường chấm chấm có thể tham khảo mạch có đường liền nét TXD và RXD và phải chú ý đến hướng của tín hiệu.

Model triode được đề xuất là MMBT3904.



Các bài viết tương tự:

1. [aoc 916sw - mat man hinh sau 2-3s](#)
2. [Cách đổi tần số FM 90mhz thành 108mHZ cho radio](#)
3. [dau thu ky thuat so thanh thanh - thu cac chuong trinh tot co hinh ro net nhung mat tieng](#)
4. [Iphone 6 - Bong 1mm màn hình phía trên bên trái](#)
5. [LG \[L177WSB-PSF - hình bị nhòe và mờ](#)
6. [lg l1742s - bị dom trang,den hình mờ](#)
7. [Mạch đảo tín hiệu mức logic để bật nguồn](#)
8. [Máy giặt Toshiba invater cửa trên - Thay thạch anh,xong báo E95, chuông kêu nhỏ](#)
9. [maydieuHaie - batmaybaoloiE2](#)
10. [monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.](#)
11. [panasonic THL-32C5V - máy bị hong bo chỉnh](#)
12. [tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic mạnh la7845 - hư ic màn hình e thay hình vẫn](#)



k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dẫn đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ