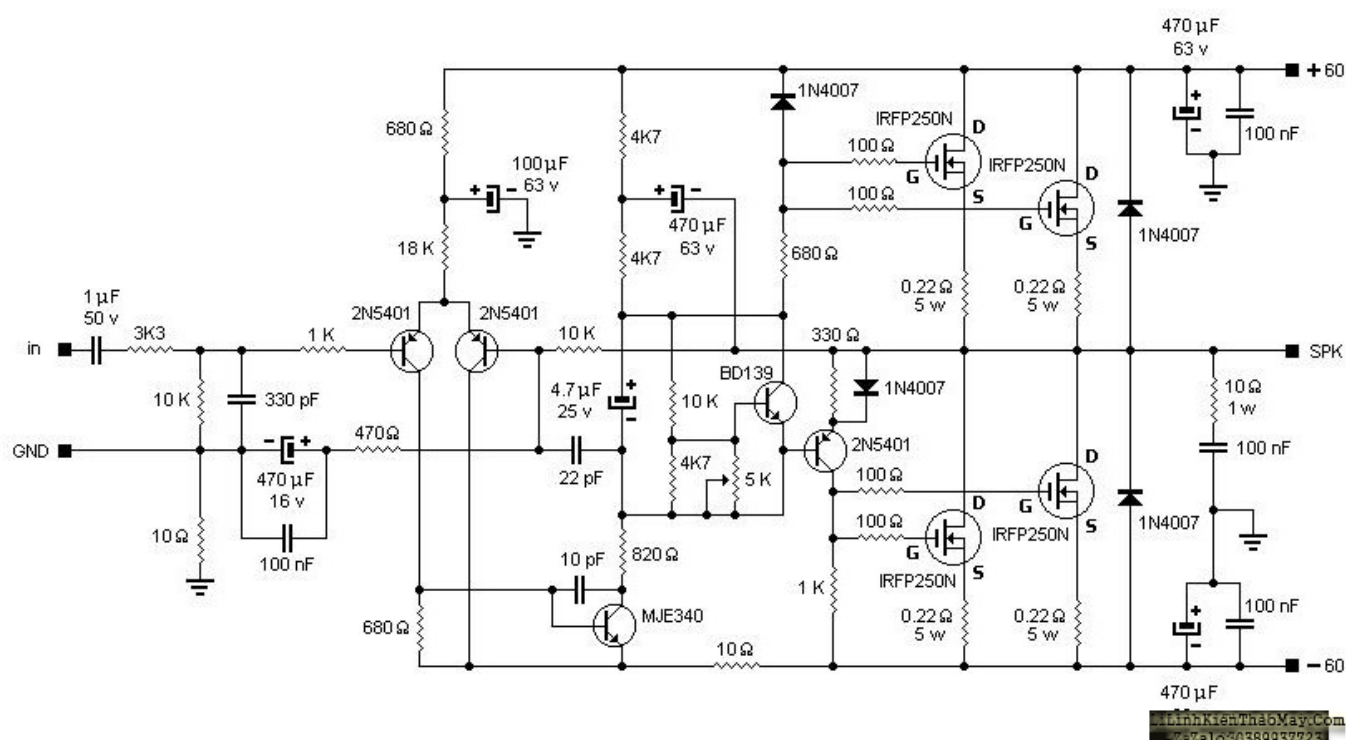


Đây là âm ly **MOSFET 200W được cấp nguồn dựa trên bốn mành IRFP250N**, chúng rất rẻ và dễ tìm trên thị trường điện tử trong khu vực của bạn. Mạch đã được lắp ráp và kiểm tra với hiệu suất rất tốt.

Mạch khuếch đại MOSFET 200W này được thiết kế cho ứng dụng kênh âm thanh đơn hoặc đơn âm. Bạn nên xây dựng hai mạch tương tự cho ứng dụng âm thanh nổi. Xây dựng một đầu tiên để kiểm tra hiệu suất để đảm bảo rằng mạch này thực sự hoạt động tốt với hiệu suất âm thanh tuyệt vời.



Nguồn điện sử dụng cho mạch này là loại đối xứng / phân cực kép. Bạn cần tối thiểu 4 ampe của biến áp có đầu ra  $\pm 45V$ . Đối với ứng dụng âm thanh nổi, hãy sử dụng khoảng 8 ampe, mặc dù biến áp 5A là đủ tốt. Bạn có thể sử dụng thiết kế mạch cấp nguồn trên bài đăng này: âm ly công suất 200W sử dụng Transistor

## Thiết kế bố trí PCB âm ly MOSFET 200W

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIÊN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI




## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

### Thiết kế PCB dày / Chopper

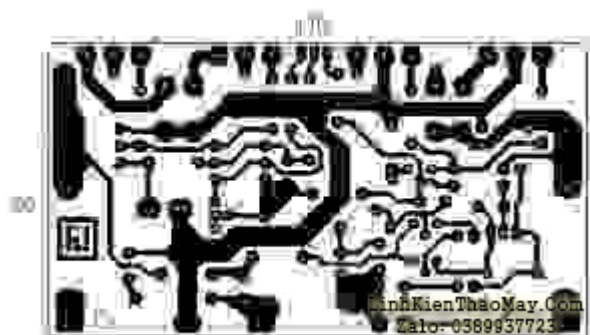

### Thiết kế PCB hàng đầu / Vị trí linh kiện



### Các bài viết tương tự:

1. [200W HiFi Discrete UcD Class-D Amplifier](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vết\) tối hêm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hêm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hêm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [âm ly sau tết,,bình thân - mừng 6 em khai trương mà trước vài ngày đã 2 khách gặp nói chuyện âm ly,,hát hò mạnh quá âm ì qua đêm sáng sau mở âm ly ko nghe j nữa,,,@@](#)
4. [bếp hồng ngoại pana - bat nguồn may bao e4. nguôn đủ .wat quay..cam bien tot. bep đóng ngắt liên tục. chỉ hơi ẩm thôi](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

5. [bt - âm bếp từ](#)
6. [có bác nào cây đèn ko???????? - lạnh cạnh cái máy hàn ầm](#)
7. [Cục đẩy & micxer - Ai ở thái nguyên or gần thái nguyên có em đẩy bãi 2400 or 3600 còn tốt giá hợp lý thì pm em nhe](#)
8. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
9. [đầu dvd SHHO -MIDI-1103 karaoke - nguồn vãn bình thường nhưng mạch vi xử lý và led lúc làm việc lúc ko?e phải cắm phích 1 vài lần rút ra cắm vào để tạo xung tóa điện thì máy mới làm việc,,](#)
10. [Feedback trong Inverter sine \(dựa trên dòng PIC16F\\*\)](#)
11. [máy giặt media của ngang.thường - giặt bình thường. khi vat thì tới phút thứ 6 lại nhảy lên 7 rồi xuống 6 rồi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ầm lại bị. sảy vì cũng ko được.](#)
12. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)