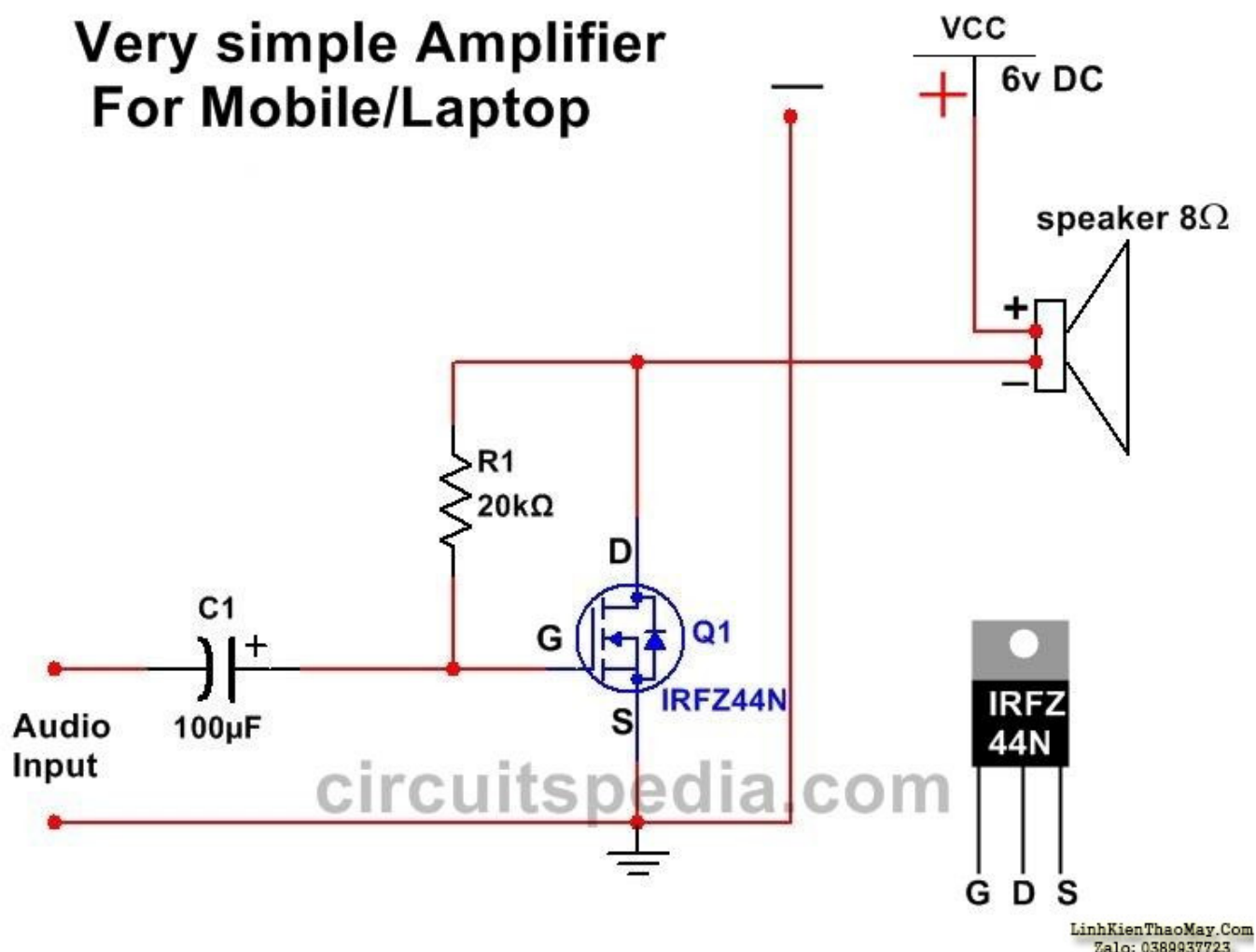


Mạch nhanh của âm ly âm thanh. Mạch Khuếch đại Âm thanh Đơn giản sử dụng Mosfet Đơn cho Di động. Đây là sơ đồ mạch của âm ly âm thanh rất đơn giản và mạnh mẽ để nghe âm thanh từ các thiết bị di động hoặc máy tính xách tay nào. Việc xây dựng âm ly âm thanh nhỏ này rất dễ dàng và điều này rất đơn giản. Sử dụng tản nhiệt bằng Mosfet. Mạch này hoạt động tốt với nguồn cung cấp 6-9 v.

Very simple Amplifier For Mobile/Laptop



Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay](#)
3. [Dịch vụ sửa ăm siêu tốc tại nhà \(khu vực thị xã Ba Đồn\)](#)
4. [FET K2749 hong - con fet này hư có thể thay thế con fet K1531 có được không](#)
5. [Hướng dẫn lắp mạch khuếch đại âm thanh đơn giản với ic TDA2003](#)
6. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zị có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giồng LCD nên chưa biết jì nhiều .](#)

7. [mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815](#)
8. [Mạch khuếch đại dùng BJT và Phương pháp ghép các tầng khuếch đại](#)
9. [Mạch khuếch đại thuật toán là gì ? Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại thuật toán](#)
10. [Main intel h61ww - Em nó lúc đầu bị chạm chập 1 fet trên của nguồn cpu mình đã xả và thay fet khác vào chạy lên hình được 2h thì tắt. Và bật lại máy thì k lên đo đ ap bị mất nguồn vcore mình đã đo các điện áp khác đều đủ cả ai đã làm cho mình xin ít kinh nghiệm](#)
11. [Transistor trường FET \(Field Effect Transistor - FET\):phân loại, cấu tạo, đặc tính, đặc tuyến truyền dẫn](#)
12. [tủ lạnh đông tuyết. \(tủ bảo ôn\) - bục giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.](#)