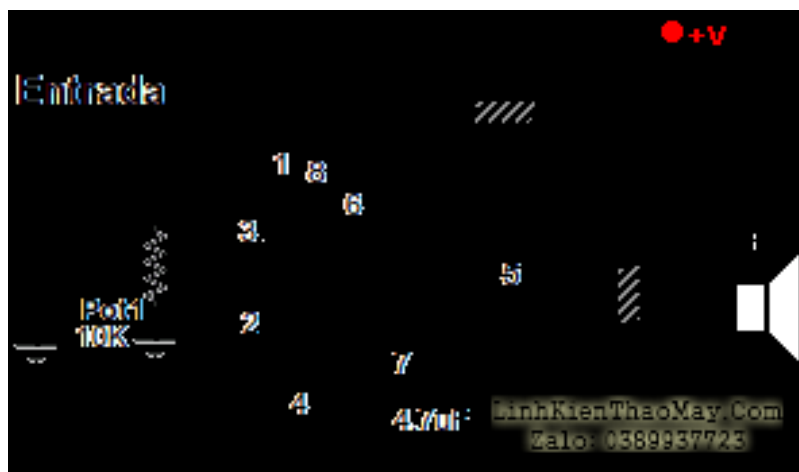


âm ly âm thanh LM386 < 1W

âm ly này tương tự như **LM380** nhưng nó kém mạnh hơn nhiều, đạt **1 watt** ở **LM386N-4**, điện áp hoạt động trong khoảng từ **4 đến 12 volt** (**LM386N-1**, **LM386N-3**, **LM386M-1**, **LM386MM-1**)

hoặc **5 đến 18 volt** **LM386N-4**.

Sơ đồ âm ly với **LM386**:




Sơ đồ khuếch đại

Độ lợi của âm ly này được điều chỉnh giữa các chân 1 và 8

ngắt kết nối khoảng **26dB**, và với một tụ điện giữa các đầu lên đến **46dB**. (**10uF**, chân dương 1)

Bản vẽ kết nối **LM386**:

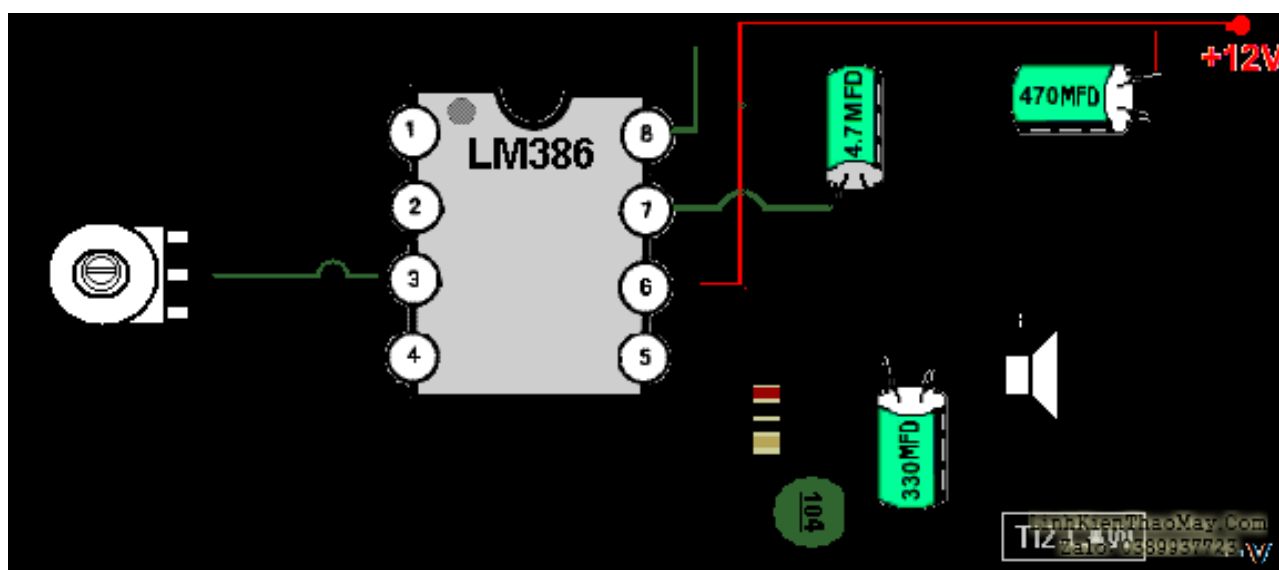

Bản vẽ kết nối LM386

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hầu hết các phiên bản của **LM386** đều có công suất **125 mW**.

Được sử dụng rộng rãi như một âm ly tai nghe hoặc như một đầu ra cho các chỉ báo lỗi, âm cảnh báo và “buzzer”.

☐ ● ☐ ● ☐

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
2. [ampli JARUGAER PA-910A .12so chay cap 1943 va 5200 - ampli vãn hát bình thường nhưng 1 về nghe nhỏ hơn \(tiếng bass không mạnh bằng ve con lai\).e đã kiểm tra và cho tín hiệu chạy thẳng bo công suất thì hai về nghe như nhau.như vậy chung to công suất tốt.con lai là hai mạch MUSIC VÀ MÁTERE.e đã thay hai VOLUME của hai mạch .thay 3 ic 4558 của mạch MÁTERE.thay 2 ic 084 mạch Music nhưng vẫn không được.](#)
3. [ampli tự lắp - e đang làm 1 bộ ampli tự lắp toàn bộ mạch có mình công xuất là mạch cũ từ của ampli arirang nhưng k hiểu sao tiếng cứ bị nghẹt nghẹt và nói rất nhỏ...e rất ít làm ampli nên k biết pan](#)
4. [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v làm sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v làm sao](#)

[sửa vậy.\(mình mới vô nghề ah\)](#)

5. [Cách chọn tụ cho mạch nguồn và tính toán mạch snubber](#)
6. [Dai kin invecter 1chieu 12000. – Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
7. [Điều hòa – E hk điện lạnh mới ra trường nhưng toàn về công nghiệp.giờ e muốn biết thêm về mạch điện tử.ae ai có thể nói sơ qua về nguyên lý hoạt động trong mạch được không a](#)
8. [LM386 – AN6884: Mạch tăng âm kèm theo Led chỉ thị Audio Level](#)
9. [Mạch khuếch đại âm thanh trên PCB sử dụng LM386](#)
10. [Mạch tăng âm công suất thấp giá rẻ – LM380N LM386 TDA7235 TDA7267 ...](#)
11. [Sửa chữa mạch mạch nguồn xung](#)
12. [tro giúp sua mach echo – mach khong hoat dong](#)