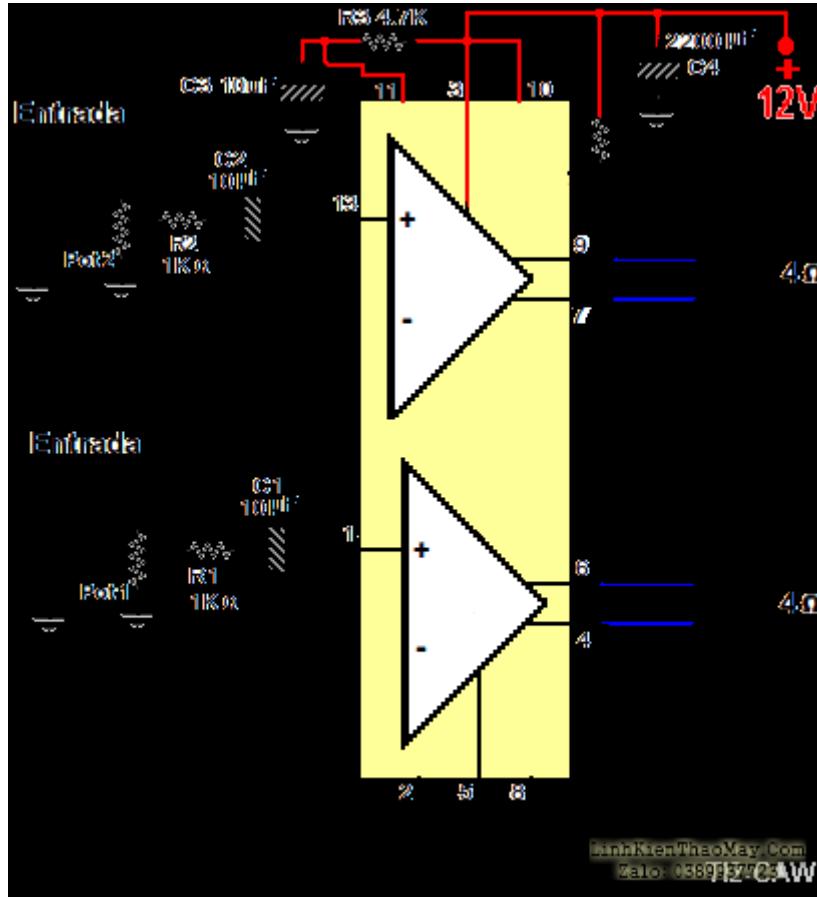


âm ly âm thanh nổi với TDA8560Q. 40 W mỗi kênh.


âm ly này rất dễ làm vì số lượng linh kiện ít.
Nó là một âm ly công suất cao, nói về sức mạnh thực sự.



Sơ đồ kết nối của TDA8560Q

Kết nối pin TDA8560Q và TDA1557Q tương tự, sự khác biệt đáng chú ý duy nhất là sức mạnh của pin 12 (R4 10kW), nhưng là trong nội bộ rất khác nhau, nếu mình sử dụng nó với loa 4 ohms có thể thấy 25 watt với 14,4 volt, nhưng nếu mình sử dụng loa 2 ohm, mình có thể có đầy đủ công suất, hơn 40 watt cho mỗi kênh.

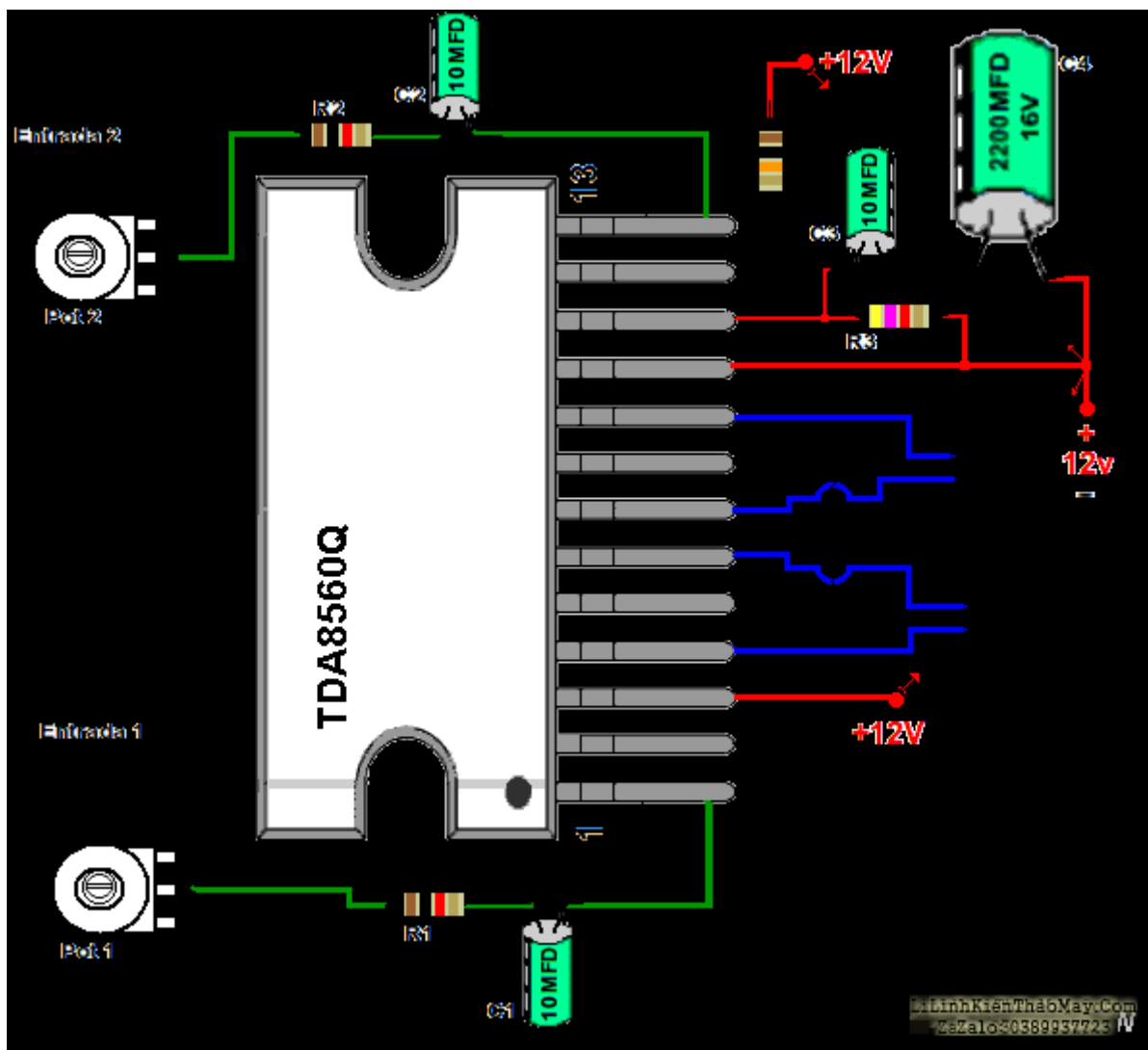Theo dữ liệu của nhà sản xuất, nó có thể hoạt động từ 6 đến 18 volt.



Vẽ âm ly với TDA8560Q

Nguồn điện được sử dụng cho Project này phải có khả năng cung cấp 10 amps.

Khi thiết kế các Project của mình với các âm ly âm thanh, mình luôn nhấn mạnh vào hai điều rất quan trọng: kết nối chính xác của dây đất và làm mát.

Một kết nối mặt đất không chính xác có thể tạo ra tiếng ồn không mong muốn hoặc thậm chí dao động có thể làm hư mạch tích hợp.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình cũng phải nhớ rằng tuổi thọ của các linh kiện bị giảm bởi nhiệt độ cao.

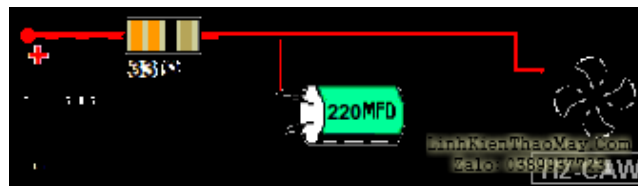mình có thể thêm một bộ tản nhiệt có thể sử dụng trong các nguồn máy tính và để tránh tiếng ồn, mình thêm một điện trở và một tụ điện.



☐ ● ☐ ● ☐

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
- [âm ly sau tết,,bính thân - mừng 6 em khai trương mà trước vài ngày đã 2 khách gặp nói chuyện âm ly,,hát hò mạnh quá âm ì qua đêm sáng sau mở âm ly ko nghe j nữa,,@@](#)
- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [bếp hồng ngoại pana - bat nguồn may bao e4. nguồn đủ .wat quay..cam bien tot. bep đóng ngắt liên tục. chỉ hơi ăm thoi](#)
- [bt - ăm bếp từ](#)

7. có bác nào cây đem ko????????? - lạnh cạnh cái máy hàn ầm
8. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ầm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc...nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
9. Mạch điện tăng từ 12V lên 220V thắp bóng 40W
10. Mạch khuếch đại âm thanh 40W
11. máy giặt media của ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy lên 7 roi xuống 6 roi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc ầm lại bị. sấy vì cũng ko được.
12. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .