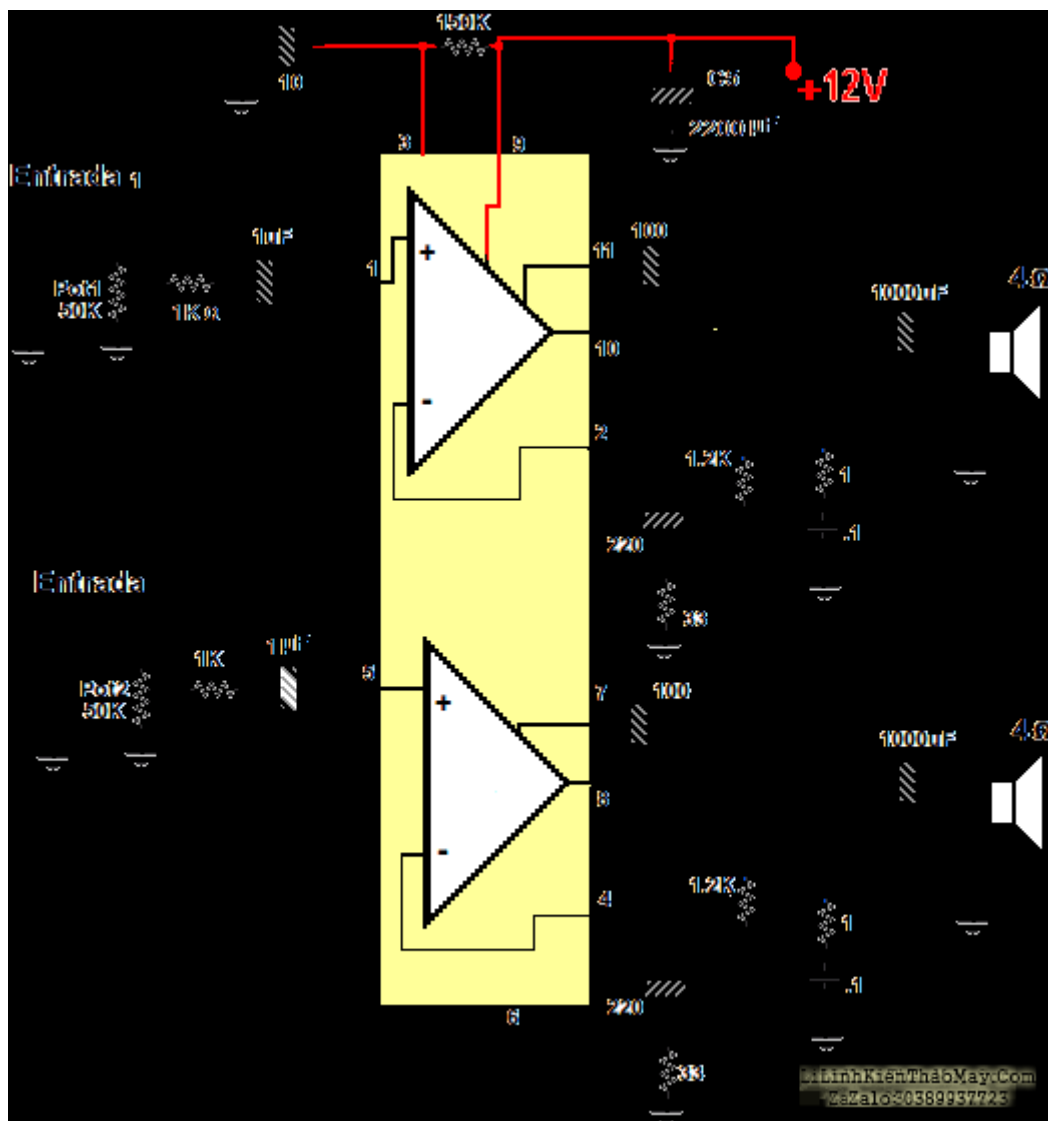


âm ly âm thanh nổi hoặc cầu 9v, 12v, 24V - TDA2004, TDA2005, TDA2009A

TDA2004 và TDA2005.

âm ly mà mình đã sử dụng nhiều nhất cho âm thanh của PC là TDA2004, bởi vì âm thanh tốt và khá mạnh.


Việc sử dụng lý tưởng sẽ cho âm thanh của 2 loa trong một hệ thống thêm một trong “cầu” chỉ cho bass.



Sơ đồ kết nối của TDA2004 hoặc TDA2005

TDA2004A và TDA2005

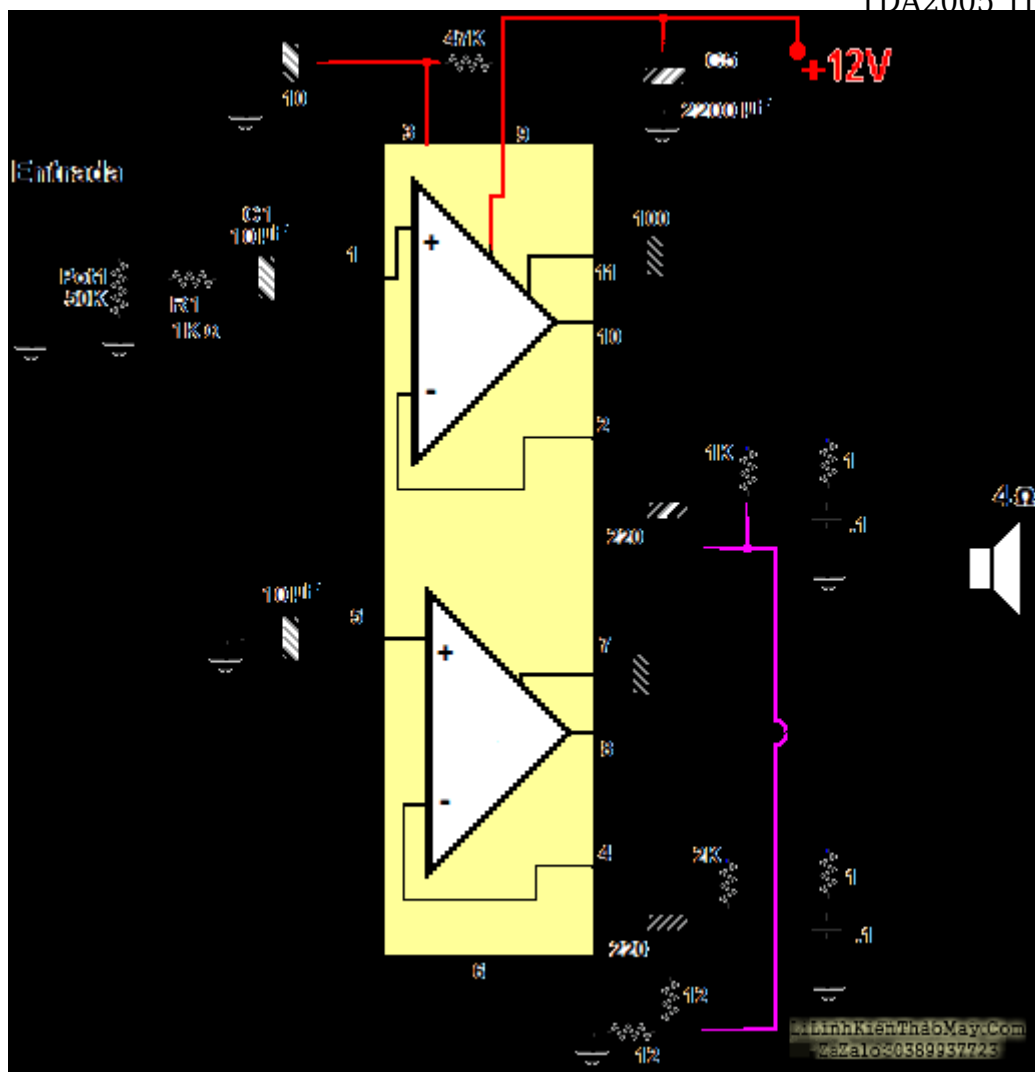Có thể hoạt động từ 8 đến 18 volt, và loa dưới 4 ohms
cung cấp 6,5 watt cho mỗi kênh để 14.4V sử dụng loa 4 ohms
Trong cầu (cầu) cung cấp 20 watt với cùng tải và điện áp.



Sơ đồ kết nối của TDA2005 trong cầu (cầu)

TDA2009A

TDA2009A lý tưởng cho các ứng dụng gia đình, có thể hoạt động từ 8 đến 28 volt, phổ biến trong các ứng dụng 24 volt.

Và được xếp vào danh mục âm ly hi-fi (Hi-Fi).

Với 24 volts và tải 4 ohm, nó phát triển hơn 12 watt cho mỗi kênh, với độ méo 0,2% đến 7W.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

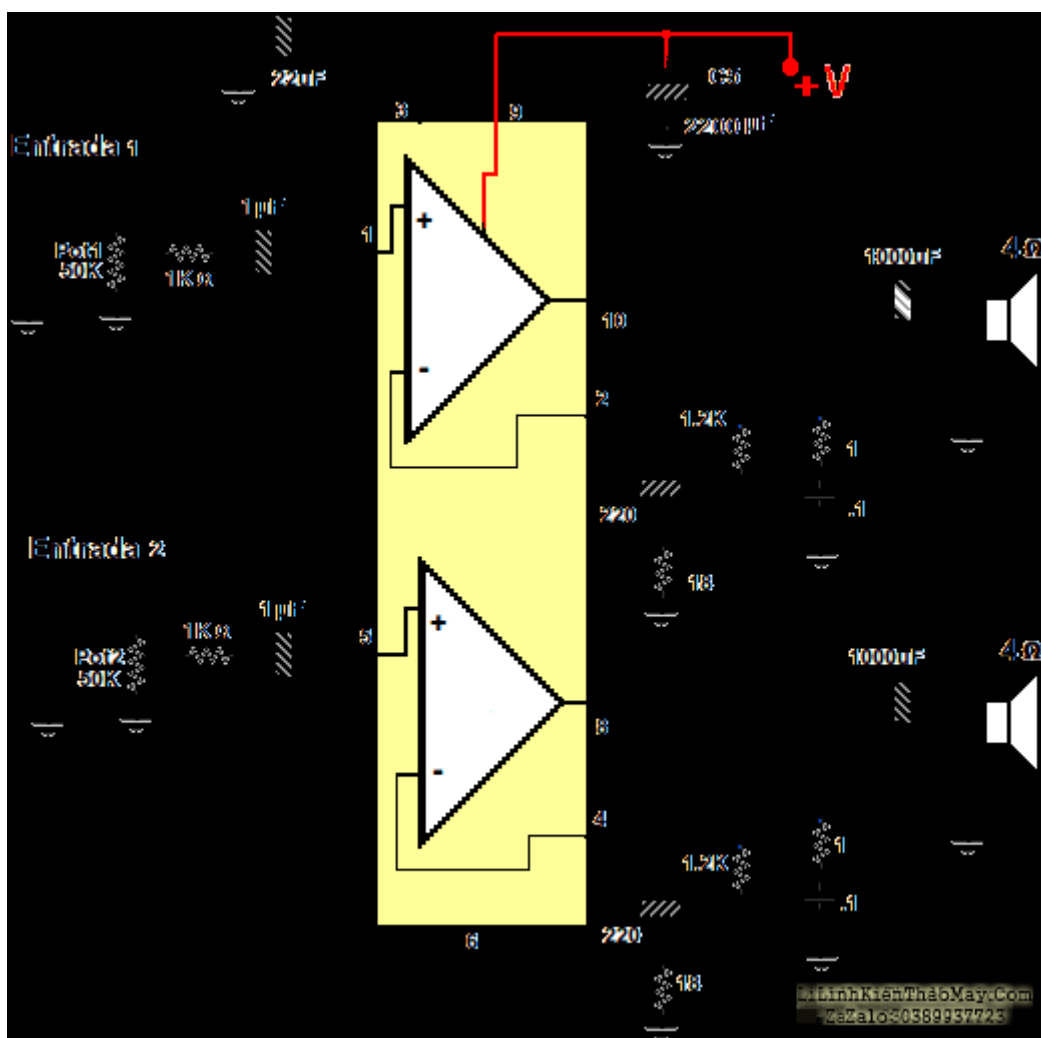
Các kết nối tương tự như TDA2004A và TDA2005 nhưng không có các tụ điện ở chân 7 và 11 (Bootstrap), cũng không phải là điện trở để chốt 3.



Sơ đồ kết nối của TDA2009A

Nguồn điện được sử dụng cho các Project này với 14 vôn phải có khả năng cung cấp từ 3 amps trở lên.

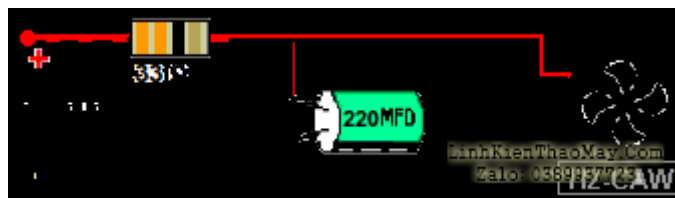Sự tản nhiệt của mạch tích hợp là rất quan trọng, vì nhiệt độ xác định tuổi thọ của cùng một mạch.



Các bài viết tương tự:

1. [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vẽ tháo luôn 4 con ra khỏi vẽ đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tụ 1 vẽ nguồn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vẽ ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời ảm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại câu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời ảm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [Mạch bảo vệ quá tải 12V 24V](#)
5. [Mạch khuếch đại âm thanh stereo 2 kênh LA4440](#)
6. [Mạch khuếch đại công suất âm thanh Stereo sử dụng LA4440](#)
7. [May in canon LBP 2900 - May không báo đèn led khi bật nguồn. kiểm tra đầu tụ có 24V, chân công tắc đóng - Kinh nghiệm sửa chữa hoặc đề nghị giúp đỡ : Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ! cảm ơn !](#)
8. [Ráp mạch tăng âm với IC TDA2005 \(Thầy Vương Khánh Hưng\)](#)
9. [Sửa bộ tăng âm mini MA-100 hư TDA2005](#)
10. [Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.](#)
11. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tụ về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
12. [tivi TCL MS08FP - chập mofet,hư ic nguồn.Đã cấy bo đa năng điện áp ra có 12v và 66v Vled khi bấm lệnh mở nguồn các mức điện áp đều có điện áp 12v tụ còn gần 10v và vled tăng lên 77v.máy không có hình và không có tiếng](#)