

Điều chỉnh micro điện thành động

Đôi khi mình có bộ đàm, cùng một nhãn hiệu và kết nối chân cắm,

không điều chỉnh (không truyền âm thanh) với micro mới hơn.

Điều này thường là do các micro mới hơn sử dụng một bộ thu điện. Trên micro ghi rõ “micro Electret 1000 ohms”.

Bộ đàm sử dụng chúng “bật” nguồn thông qua cáp micro (chân âm thanh)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Điều tốt nhất là thực hiện điều chỉnh trong radio, lấy dòng điện từ một số điểm truyền đến 8 volt, hoặc nếu không phải từ một số bộ điều chỉnh hoặc điểm có dòng điện sạch.


Đây là các yếu tố và kết nối:

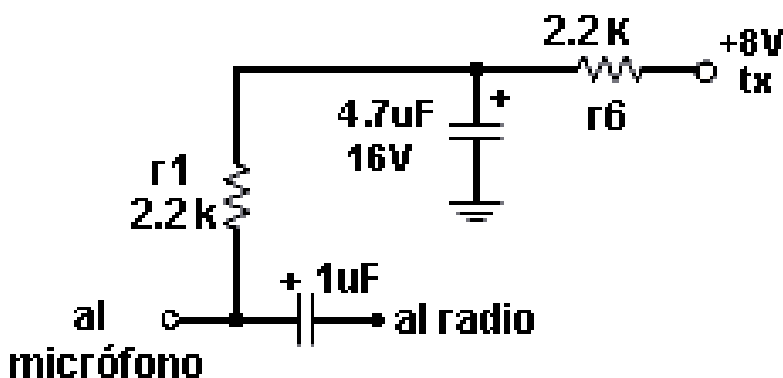

Nhiều lần mình sử dụng 3,3k hoặc 4,7k cho r1 và thấy nhiều hơn.

Nếu một xe bán tải động (với nam châm và cuộn dây) được thay đổi, các khoảng trống còn lại phải được che lại cho xe bán tải điện, nên lắp đầy không gian thừa bằng bọt polyetylen vì nó có thể tạo ra hiệu ứng đám bocc

Ví dụ về kết nối micro:

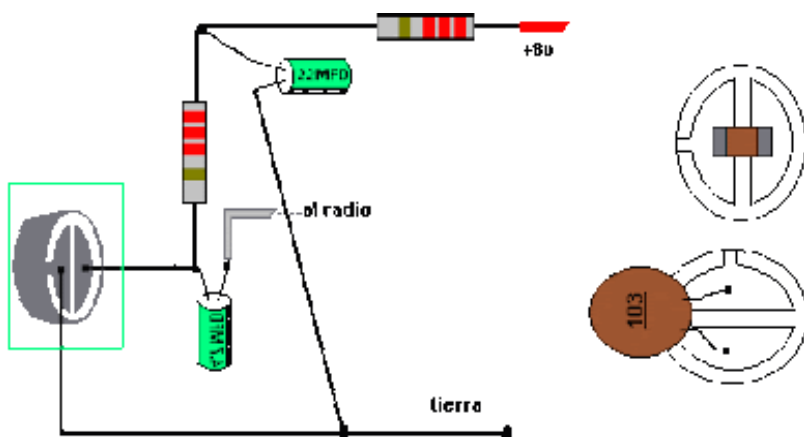

Để ngăn tần số vô tuyến làm nhiễu micro, micro phải có tụ điện trên các tiếp điểm đầu ra, có thể sử dụng 0,01uF.

Bên phải của hình vẽ là 2 micro điện với tụ điện của chúng.

Tiếp điểm được gắn vào vỏ micro thường là tiếp đất (âm).

Kết nối đất phải giống nhau đi từ radio đến

micro, một số người lấy nối đất từ các điểm

tiêu cực nào và tạo ra tiếng ồn không mong muốn.

☐ ● ☐ ● ☐

Các bài viết tương tự:

1. [âmly jaguar PA 4500A chạy sò trường 2SC2922&2SC1212,vì ECHO là vì 1IC RT2399 - máy vẫn phát nhạc bình thường,nói qua micro vẫn ra loa nhưng chỉ có khi cắm mic vào là phân vang và nhại \(RPT&DLY\)tại vì ECHO là không có tác dụng núm điều chỉnh âm lượng tại vì ECHO cũng k có tác dụng!](#)
2. [cac ba giai thich ho minh tai sao ap hut cua gas lanh r22 trong dieu hoa lai nhu nhau ngay ca khi may nen cong suat kgac nhau - tai sao o cac may cong suat khac nhau ma ap suat gas van nhu nhau'r22\]](#)
3. [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
4. [Cục đẩy dk 4800 - Chế độ bridge. 8ohm=2100w.4ohm=NR\(có phải là ko cho đánh bridge ở 4ohm ko\).mà sao con này ko đánh bridge ở \(.1+;2+\).mà e thử lại ở \(2+;2-\) bác nào giải thích hộ e](#)
5. [Hướng dẫn bo dao động SG3525 và giải thích nguyên lý](#)
6. [lcd lg w2053tg - e có con màn lcd lg w2053tg thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
7. [Mạch bộ tiền khuếch đại micro radio 11 mét \(CB\)](#)
8. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
9. [Sử dụng trình điều khiển FET IR2110 - giải thích và ví dụ](#)
10. [Tự ráp Micro không dây \(Thầy Vương Khánh Hưng\)](#)

11. [tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh\) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh\(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại\)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận](#)
12. [XIN GỬI CÁC BẠN yêu thích điện tử,, - bấy lâu nay nhiều bạn muốn up ảnh lên trang học nghề trực tuyến không được..nay,,,2017 , mình sẽ hướng dẫn up ảnh,,để các bạn dễ giao lưu....](#)