

Hi all,

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hôm nay rảnh chip thiết kế mạch đèn cầu thang đơn giản dùng ic 7486.


Nguyên lý cũng không khó. Vận dụng vào bảng chân lý các mức tích cực 00 01 10 11 để bật tắt.

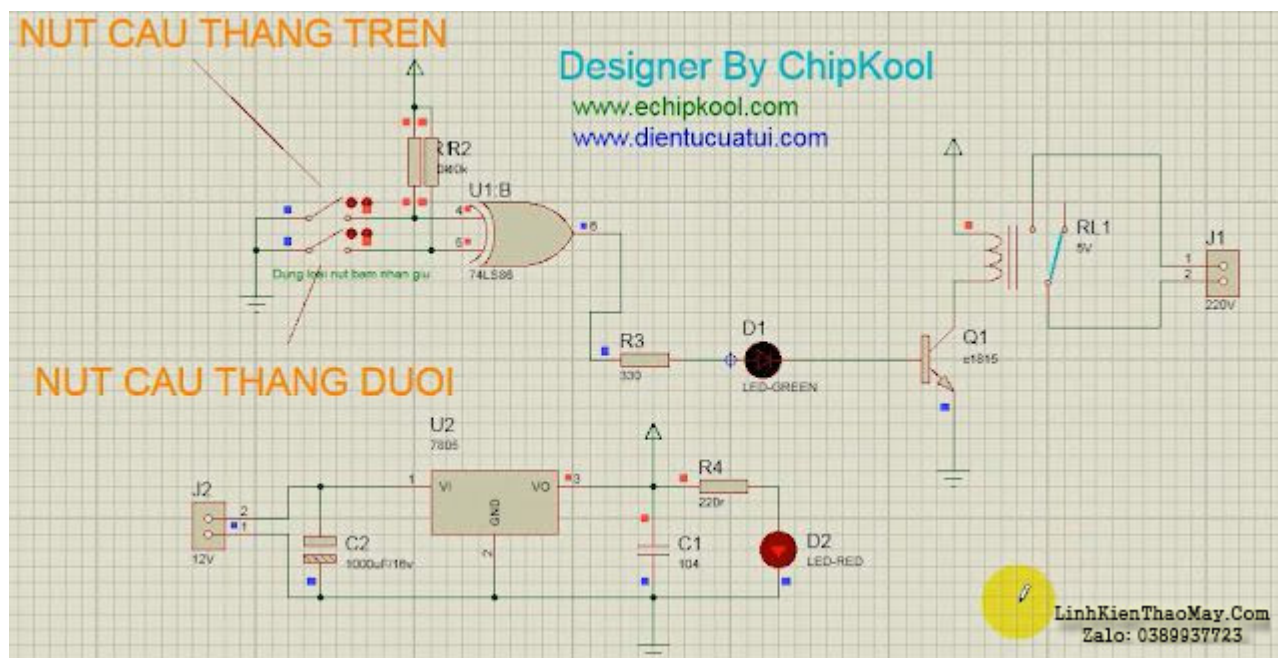Quan trọng chỗ nút bấm phải giữ được mức tích cực. Vì vậy sẽ dùng đến nút bấm giữ mà nhiều bác vẫn giấu nghề lắm ^^



Có trở treo để xác định tích cực mức 1 - Khi bấm nút (Nút bấm giữ) sẽ kéo xuống âm tạo thành tích cực âm.


1. Hình ảnh IC

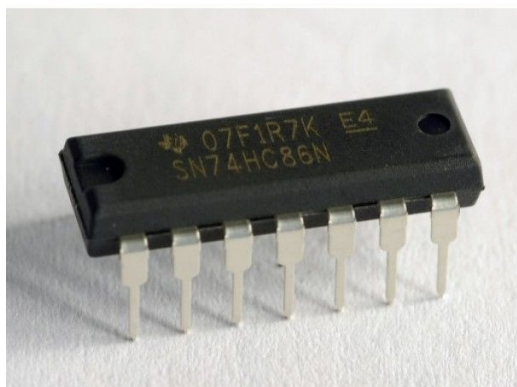

linhkienthaomay.com
Zalo: 0389937723

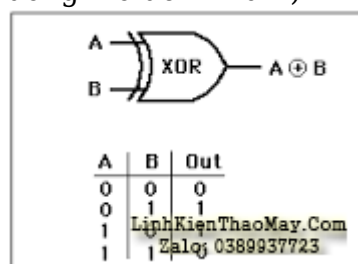
2. Bảng chân lý:

Cứ tích cực mức 0 và 1 = 1 đèn sáng hay kích vào Tranzitor sẽ mở relay (relay dùng cho đóng mở đèn 220V)



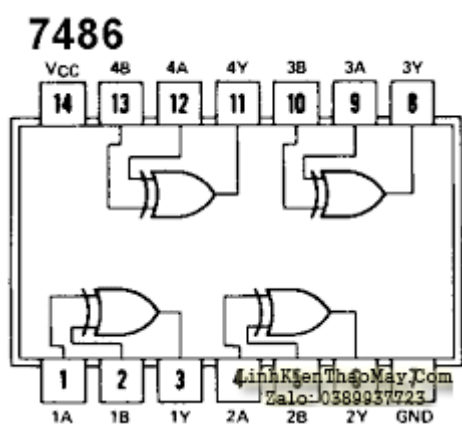3. Sơ đồ chân.


Trên mô phư Chip chỉ vẽ 1 con, vì nhà chỉ có 1 đèn cầu thang. Nhà bạn nào nhiều cầu thàng thì lắp thêm nhé.



4. Video mô phư

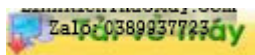5. Mạch thật

Bạn nào có nhu cầu làm mạch thật hay mua mạch in contact: echipkool.com@gmail.com nhé



Điện Tử | Tin Học - eChipKool.Com - Chia sẻ kiến thức - Kết nối đam mê điện tử

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gần khu vực cặp sò ko sao \(đã thay thử\). thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. link đây ạ: <https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tạch luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC \(điện áp nhấp nháy, ko cố định\) ảnh của bếp đây ạ: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :](#)
2. [Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất](#)
3. [laptop_asus ci3 - bật nguồn lên quạt chíp quay nút bao nguồn sáng được 3g rồi tắt và lặp đi lặp lại . máy em bị hư pin lâu rồi chạy sạc thẳng cả năm nay chẳng sao khoảng một tháng em ko dùng đến khi đem ra thì bị như vậy](#)
4. [Mạch amply công suất 20W đơn giản dễ ráp nhất](#)
5. [Mạch báo rò khí ga đơn giản nhất](#)
6. [Mạch driver đèn LED đơn giản nhất bằng tụ điện](#)
7. [mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815](#)
8. [Mạch inverter sine đơn giản dễ chế tạo nhất](#)
9. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi dut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhung may khong hoat dong.khi cap nguon thi may sang ca hai den mau xanh va mau vang.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn mau xanh la bao may san sang hoat dong.con đèn mau vang hình nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
10. [Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất](#)
11. [trở về thời trẻ trâu - em đang cần ráp một mạch công suất STK 431 hay bất cứ loại nào STK,,,,, a e bác chú ai biết loại STK nào có cs lớn nhất và chuẩn nhất cho em xin số ạ,,,nếu có mạch thì càng tốt.](#)
12. [tủ lạnh đông tuyết. \(tủ bảo ôn\) - bực giàn. hết ga, mình đã lên giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.](#)