
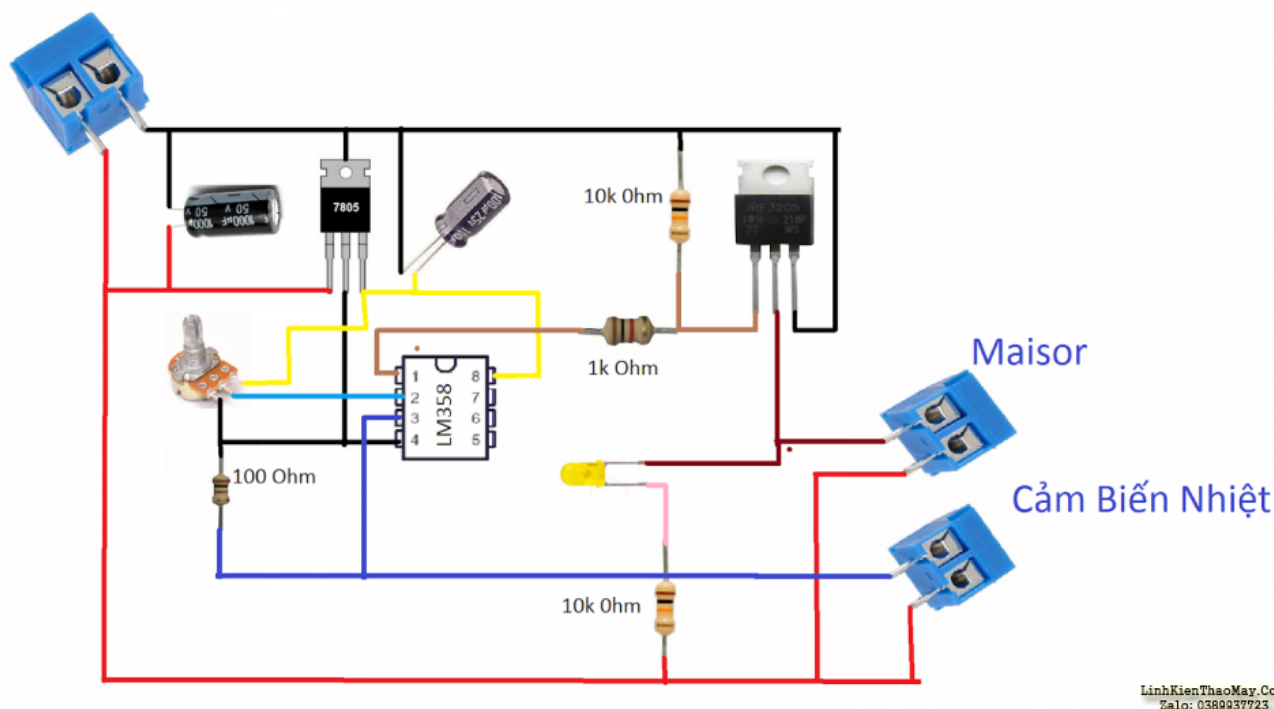


+ Đây là mạch nguyên lý cho những bạn không chuyên hoặc chưa chuyên nghiệp.

nguồn vào 24V - 5A

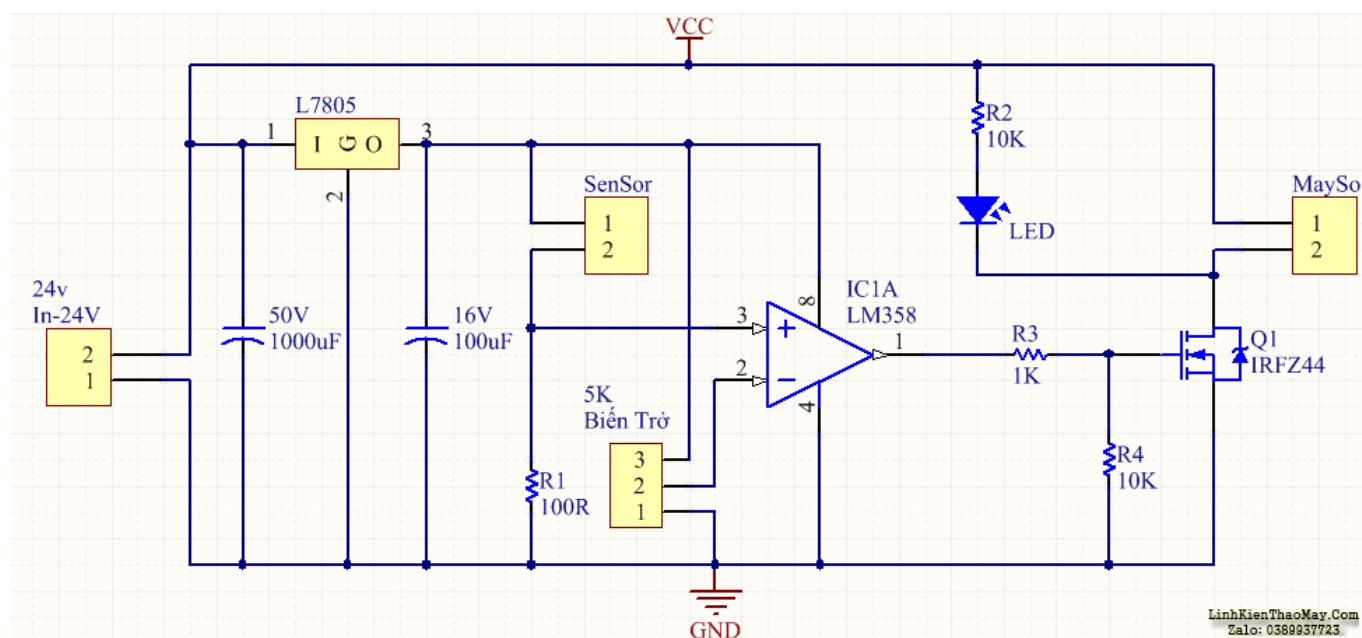

+ Đây là mạch nguyên lý cho những bạn chuyên nghiệp. ahihi



+ Mach bao gồm:

- x1 Ic Lm358.
- x1 đế ic 8 chân.
- x1 đèn led.
- x1 điện trở 1k Ohm.


Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723


- x1 điện trở 100 Ohm.
- x2 điện trở 10k Ohm.
- x1 Mosfet Irf3205.
- x1 ic ổn áp 7805.
- x1 tụ hóa phân cực 50v 1000uF.
- x1 tụ hóa phân cực 16v 470uF.
- x3 domino xanh 2 chân.
- x1 chiết áp 5k Ohm.
- x1 tay hàn hakko 907 hoặc 936.
- x1 Đầu Jack Tay Hàn 5P (Jack GX16-5P)


+ Lưu Ý.

- Mạch sử dụng nguồn 24v dòng tầm 5A là ổn =]]
- Các bạn nhớ thêm tản nhiệt cho con 7805 và mosfet nếu thấy nó nóng.

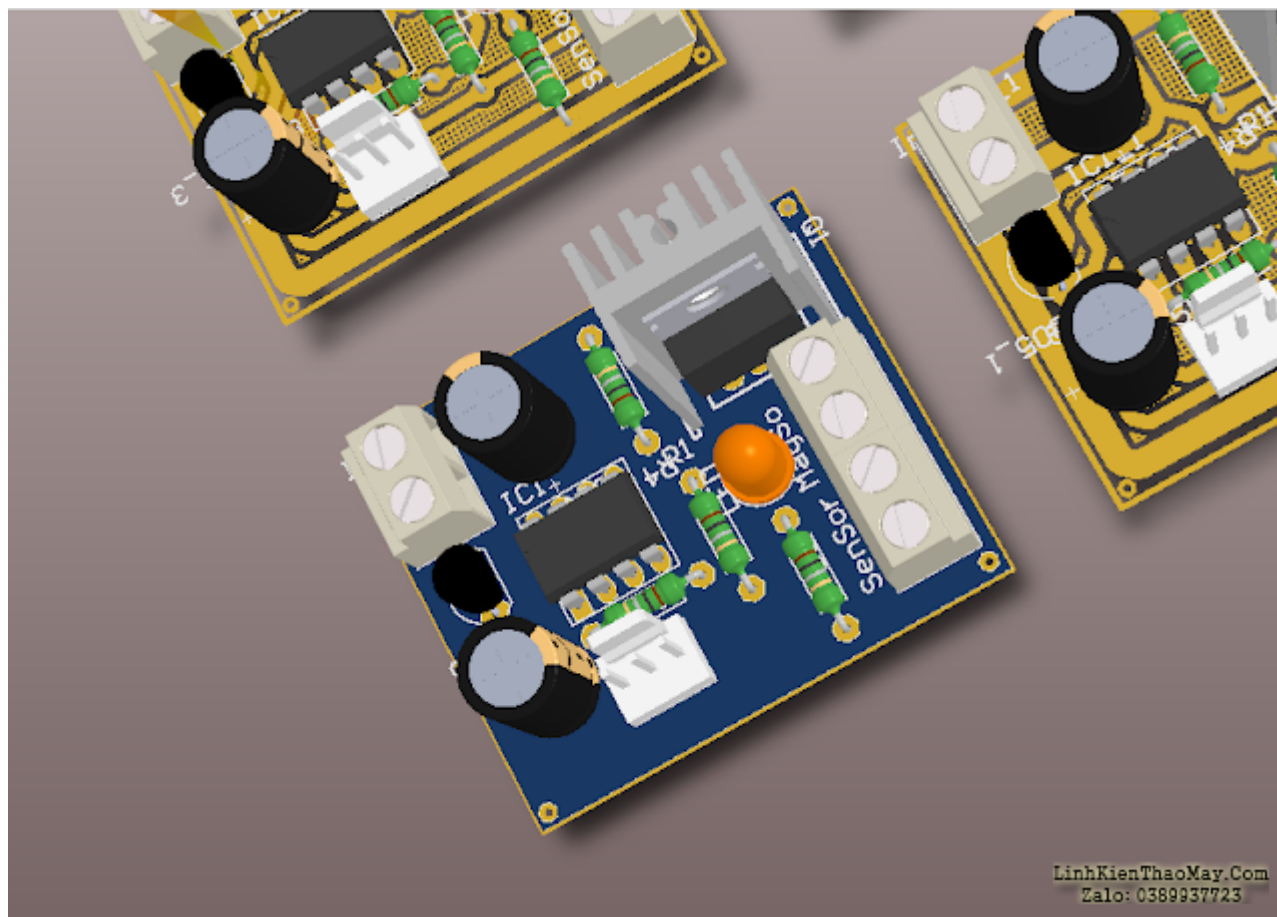+ Một số hình ảnh mạch sau khi hoàn thiện.



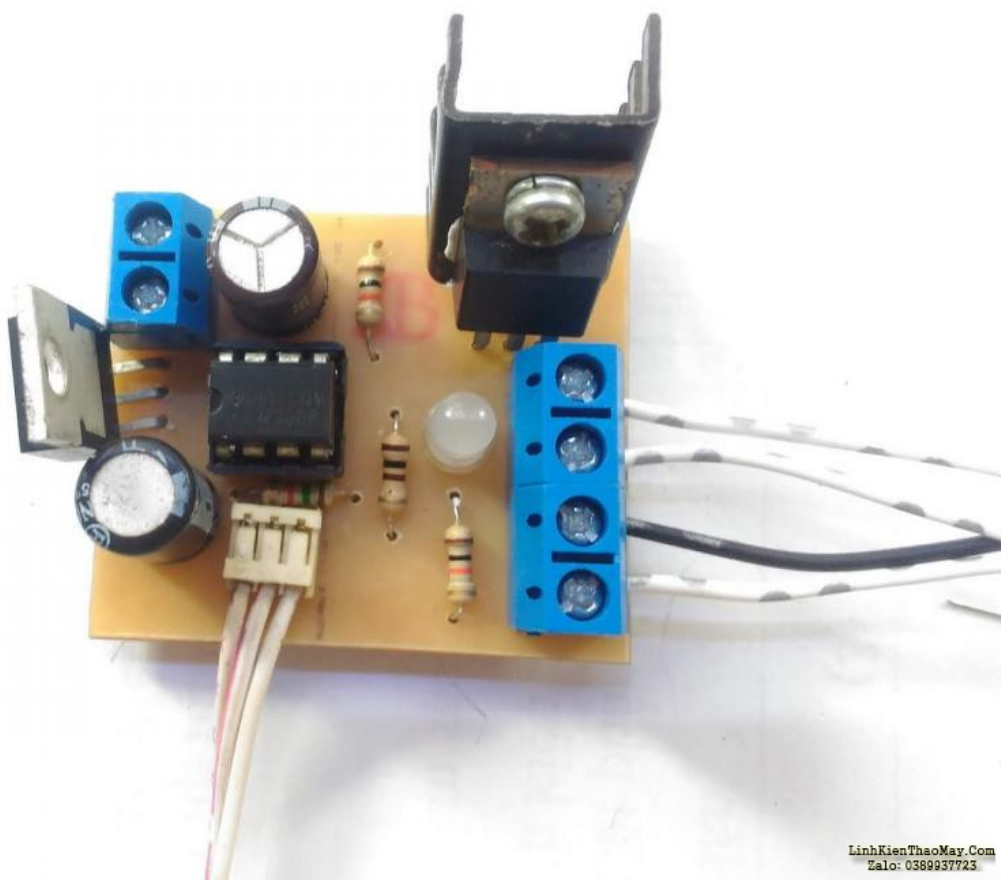

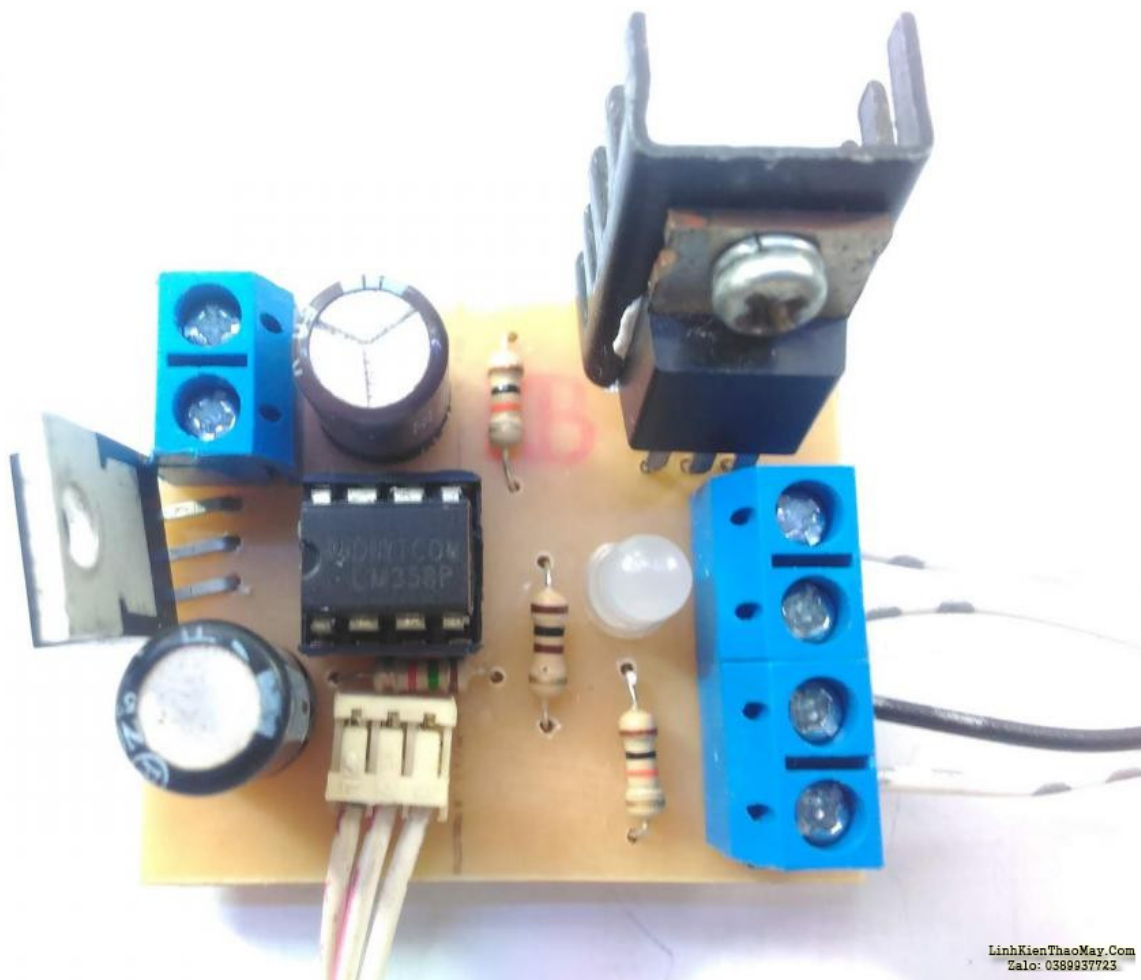

+ Chấm hết. Chúc các bạn làm thành công

Mạch này mình bán 80k

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

*Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359*

Zalo: 0389937723

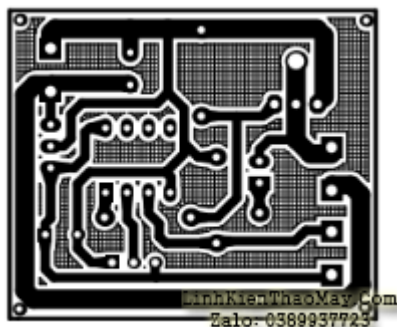Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



<https://drive.google.com/drive/folders/1qhRRouEOgGAx2LdGnnIJEr1hxjGsXhmD>

Các bài viết tương tự:

1. [Chia sẻ Firmware Trạm hàn \(mỏ hàn có bộ điều khiển nhiệt độ\)](#)
2. [Cục trầm - Cục amly trầm cắm điện vào kêu ù](#)
3. [Diy trạm hàn 12V và máy khô dành cho bạn yêu điện tử](#)
4. [Mạch bật tắt bằng Mosfet đơn giản](#)
5. [Mạch bật tắt chạm cảm ứng Đơn Giản Dùng Transistor](#)
6. [Mạch chớp đèn led 7 màu đơn giản](#)
7. [mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815](#)
8. [Mạch hàn cell 18650 bằng biến áp xung đơn giản](#)
9. [Mạch timer cho máy hàn Cell đơn giản - Mạch khử khuẩn không tiếp xúc](#)
10. [Sơ đồ mạch trạm hàn 936 dùng nguồn 24VAC đóng mở bằng SCR](#)
11. [Tự làm bộ cấp nguồn kỹ thuật số \(digital\) đơn giản để thử mạch](#)
12. [tủ lạnh đông tuyết. \(tủ bảo ôn\) - bực giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.](#)