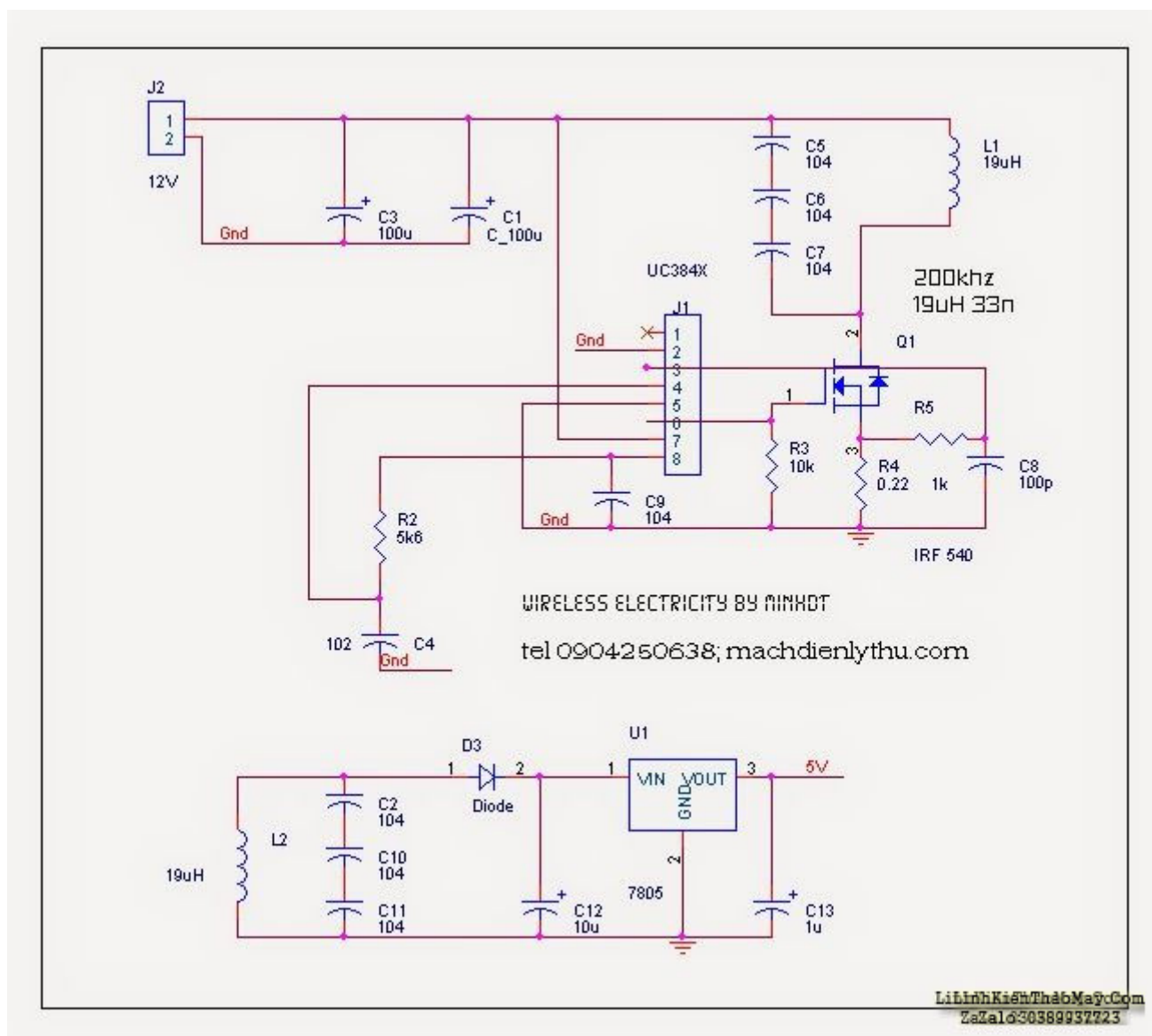


Mạch truyền điện không dây phiên bản 2 sử dụng IC dao động nguồn switching thông dụng KA384x Hoặc UC384X có tần số dao động 200khz . Cuộn dây có điện cảm 19uH và tụ điện 33nF

Tín hiệu dòng qua cuộn dây được lấy trên điện trở 0.22 ohm mắc ở chân S mosfet IRF540 được đưa vào chân 3 của IC để phản hồi , nếu dòng qua cuộn dây quá cao sẽ làm cho xung PWM ở đầu ra chân 6 giảm độ rộng để giảm dòng phát

Các bạn xem sơ đồ sau



mạch thu cực kỳ đơn giản với khung cộng hưởng LC như ở phần phát , qua diode chỉnh lưu và IC ổn áp 7805 cho ra mức nguồn 5V ổn định các bạn xem video sau :

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**


 SANYO Panasonic TOSHIBA BISHI




## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mod cho điện thoại sl45

Sử dụng mạch phản hồi dòng để báo chính xác vị trí đặt thiết bị thu hoặc có tải, mạch phản hồi dòng lấy tín hiệu trên điện trở 0.22 ohm một phần đưa vào chân 3 của UC384x một phần đưa vào opamp LM358 để khuếch đại, hệ số khuếch đại khoảng 20 lần. Nửa còn lại của opamp được dùng để so sánh với điện áp đặt trước. Nếu có tải lập tức dòng qua R 0.22 ohm tăng lên qua khuếch đại ở chân 2,3 rồi so sánh ở chân 5,6, làm đầu ra chân 7 lên cấp cấp cho trans c828 dẫn thông làm led sáng lên sơ đồ chi tiết có dạng như sau

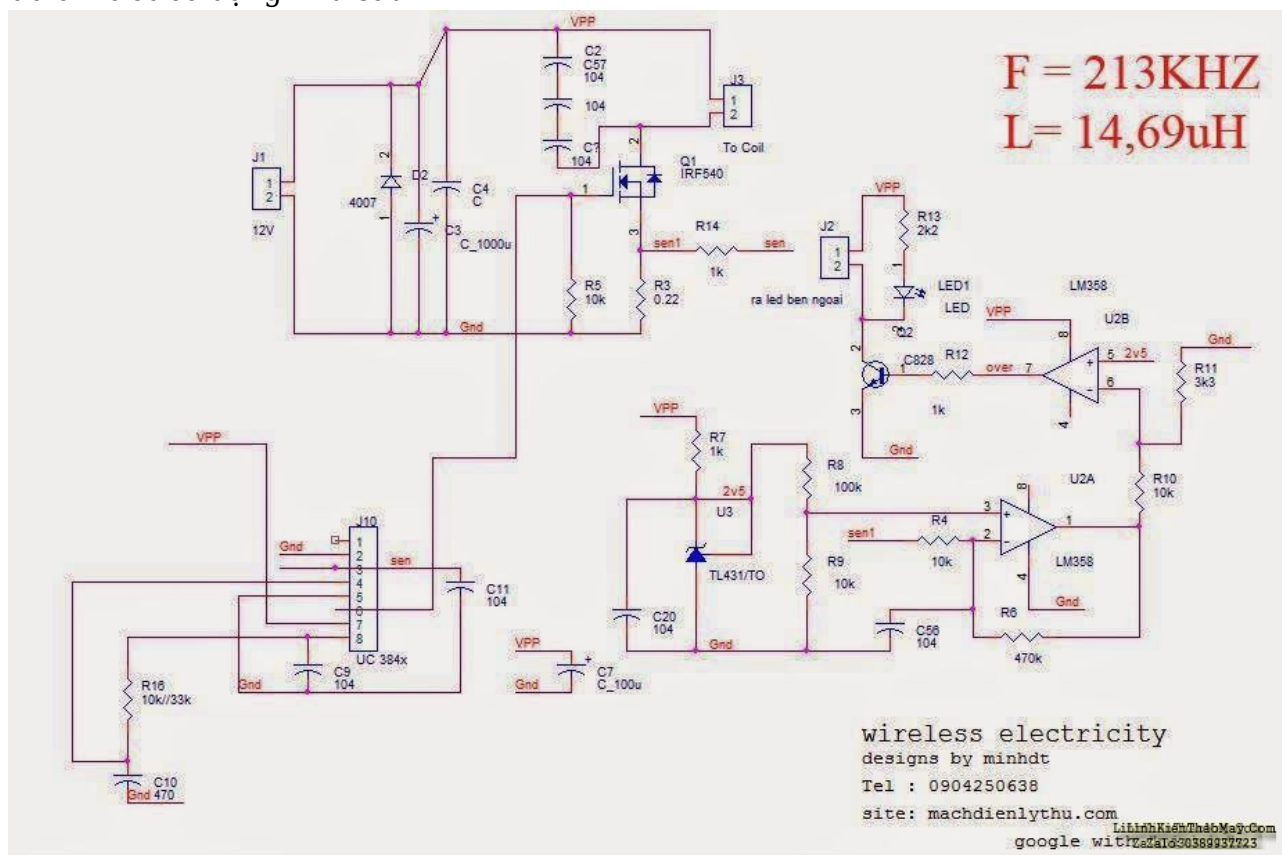

video test hiệu năng của mạch

và mod cho BB8700



mạch rất đơn giản , lắp là chạy ngay . Chúc các bạn thành công !



## Các bài viết tương tự:

- [1. Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh voi amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [2. bếp điện từ SunHome, model SI 688 - cảm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu títtít dây nhiệt không nóng, đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác vào vẫn không dc](#)
- [3. bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,,kểm tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thử cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
- [4. dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jo nối lại màu j dây mọi nguoì.](#)
- [5. đầu đĩa dvd tiến đạt - Không hoạt động, không lên nguồn gì hết, nhưng đèn khay vẫn cháy sáng. Kiểm tra dây nguồn vẫn OK \(không đứt, không lỏng dây\)](#)
- [6. đầu VTCHD02 thuê bao - các bác giúp e với,e vừa nhận đầu này, khởi động lên bình thường,nhưng cường độ và chất lượng đều không lên,chảo thu tốt,e về mặc định và chỉnh về vinasat1 cũng không lên,e đo điện áp ra LNB không có vol nào, tháo đầu ra đo,các mức điện áp đều đầy đủ, riêng điện áp cấp cho LNB ở trrước ic cao tần vẫn có 14v,có phải hư ic cao tần không các bác](#)
- [7. Máy Điều hòa LG inverter 12.000BTU 1 chiều - Bật nguồn đèn power sáng. quạt dàn lạnh chạy. cục nóng không chạy. máy không báo lỗi . dây nhôm đã thay bằng dây mới.](#)

8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Sự khác biệt giữa dây điện và dây loa
10. tang am truyền thanh ta 500 - mạch bao chấp tại nhảy ,đã kiểm tra dương dây, biến áp . loa .tất cả đều tốt
11. Tivi LCD hãng TCL model L40D2780 - Các cụ cho em hỏi, tivi nhà em tiếng vẫn có, điều khiển vẫn được, nhưng không có hình, màn hình tối, nhưng tháo đường truyền ra chỉ cắm điện, bật lên màn hình vẫn sáng trưng thì là bị bệnh gì, thay hết bao k, cảm ơn các cụ
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận