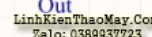
 


1. + Wala. Đây là phiên bản bật tắt bằng tay. Sắp tới mình sẽ cho ra bản tự động. =]] bạn nào có hứng thú thì comment ở video nhé.



+ Mạch Nguyên Lý.*Mạch Nguyên lý.*Mạch sử dụng điện áp từ 5v - 24v nhé. Bạn nào dùng Relay 5v thì cấp nguồn 12v hoặc 24v vẫn chạy ok. Bạn nào dùng Relay 12v mà cấp nguồn 5v thì nó không có chạy ok đâu nha. vì áp cấp vào không có đủ để Relay hoạt động.Khoảng cách bật tắt cũng khá là xa luôn nhé “20 - 200m” có thể xa hơn nếu như dùng Anten dài hơn.

+ Linh kiện.

X3 Điện trở 1K Ohm.X2 Transistor 2sc1815.X1 Domino xanh 2 chân.X1 Cầu đấu KF 7.2mm 3 chân.X1 Relay 5v hoặc 12v 20A hoặc 30A.X1 Diode 1n4007.X1 Đèn Led 3v.X1 Tụ hóa phân cực 16v hoặc 50v 470uF.X1 Ic ổn áp 5v - Lm7805. X1 Còi chip 5v.X1 Bộ thu phát Rf 315 - Pt2262 và Pt2272- T4. Jump Đục - Cái loại đơn ” Jump 2.54mm”.+ Mua Hàng: Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể gọi cho mình qua số điện thoại “ 0389937723 “. Hoặc nhắn tin qua facebook cho mình.Mạch này mình bán 50.000vnd nhé ” không bao gồm bộ thu phát từ xa”

Các bài viết tương tự:

1. [Điều khiển nhiệt độ sử dụng LM35 và LM358](#)
2. [ESP8266 điều khiển bật tắt 4 LED qua Webserver](#)
3. [Hệ thống tưới cây tự động](#)
4. [Hướng dẫn cách làm mạch điều khiển từ xa đơn giản cùng PT2248](#)
5. [Mạch đèn nhà vệ sinh tự động](#)
6. [Mạch điều khiển đèn tự động sử dụng rơ le và LDR](#)
7. [Mạch điều khiển từ xa bằng sóng RF](#)
8. [Mạch làm nhiễu sóng di động](#)
9. [Mạch phát FM dùng transistor](#)
10. [Nghiên cứu về điều khiển từ xa bằng sóng RF \(Thầy Vương Khánh Hưng\)](#)
11. [Tìm hiểu xe điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến với 5 chức năng \(Thầy Vương Khánh Hưng\)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Hưng)

12. Tự chế mạch điều khiển 4 kênh từ xa học lệnh remote RF