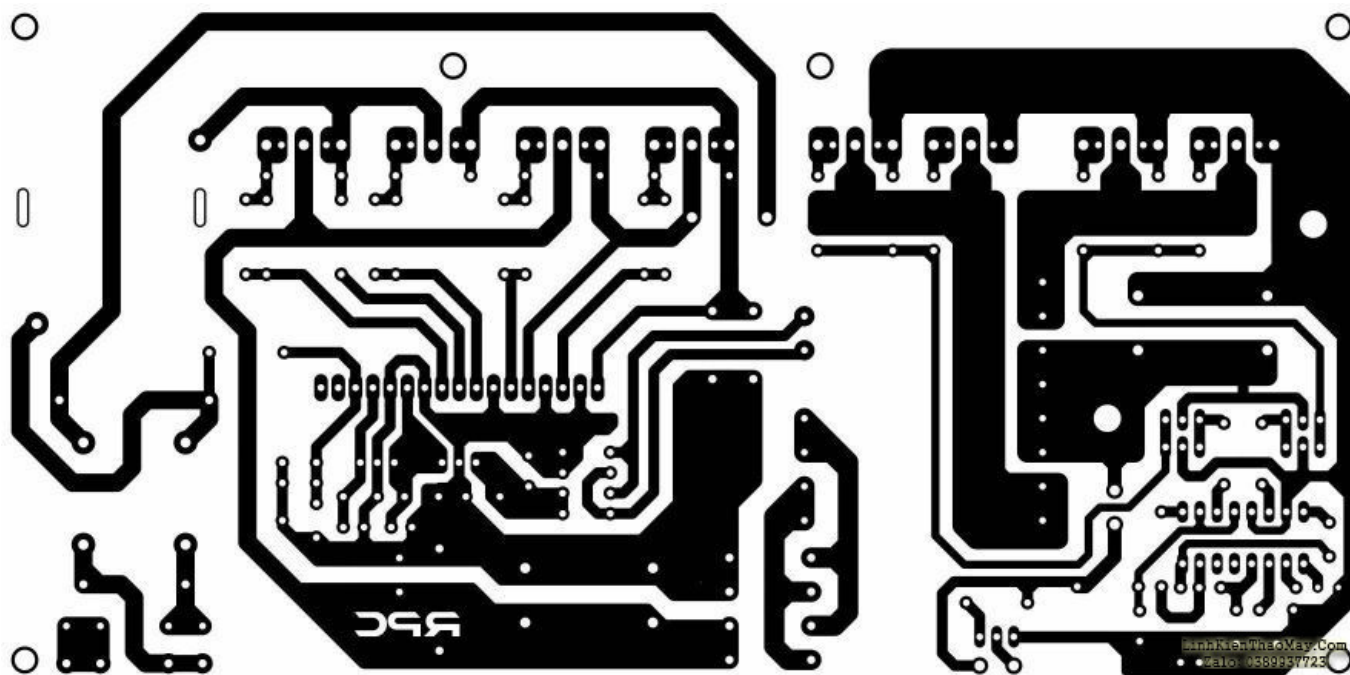
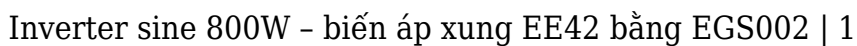




MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bố cục PCB được thiết kế bởi Andy Rpc, người ta khẳng định rằng Inverter này có thể tạo ra công suất trong khoảng 600-800WATT với nguồn điện từ Pin 12V. Inverter sóng Pure Sine này là phiên bản tần suất cao, sử dụng mô-đun EGS002.

cách hoạt động của Inverter này, điện áp nguồn từ 12V được tăng lên 380-400VDC sau đó được điều chế bởi mạch EGS002, và mạch LPF được đưa qua để nó trở thành Sine và đầu ra được đưa trở lại mạch EGS002 để đầu ra có thể được điều chỉnh thành 220V và có thể ổn định ở điện áp xoay chiều 220V.

Vì vậy mạch này được chia làm 2, đó là mạch để tăng hiệu điện thế và mạch EGS002, để tăng hiệu điện thế thì cần một biến áp ferit ETD42, với cuộn sơ cấp là 4 + 4 vòng và cuộn thứ cấp là 130 vòng. và thêm cho nguồn cung cấp EGS002 có thể được quấn 4 lượt. Sau đó, trong mạch LPF, cuộn cảm có thể sử dụng 2-4mH, cuộn cảm lõi có thể sử dụng dòng MS130125-2.

Đối với những ai muốn in PCB của riêng mình, bạn bè có thể tải về PCB Layout bên dưới, với kích thước PCB, 20x10cm.

Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [biến trở và Inverter - a chị em xin cho hỏi biến trở và Inverter hoạt động như thế nào ạ Inverter làm tăng giảm động cơ \(động cơ vd như máy bơm động cơ điện\) còn biến trở có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [Inverter 1000W - 12/24VDC sang 220VAC - EGS002](#)
5. [Inverter sine 1000W bằng EGS002 và biến áp sắt 12V \(2 dây\)](#)
6. [Inverter sine 1000w hệ 12VDC sử dụng TDS2285 và 2 biến áp EC49](#)

7. [Inverter sine 800W hệ 12V sang 220VAC sử dụng EGS002 và biến áp sắt](#)
8. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lòng sục mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
9. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1 cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
10. [may giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hong máy con tranzitor có dung không. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
11. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
12. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)