





Chiếc loa hoạt động Polytron được thiết kế đẹp mắt này xuất hiện với lời kể về việc không có điện và khách của mình muốn mình sửa nó cho anh ấy.

Điều đầu tiên mình làm là kiểm tra nó trước khi mở nắp. Vâng, nó thực sự không có điện và mình phải mở nắp để sửa chữa nó.




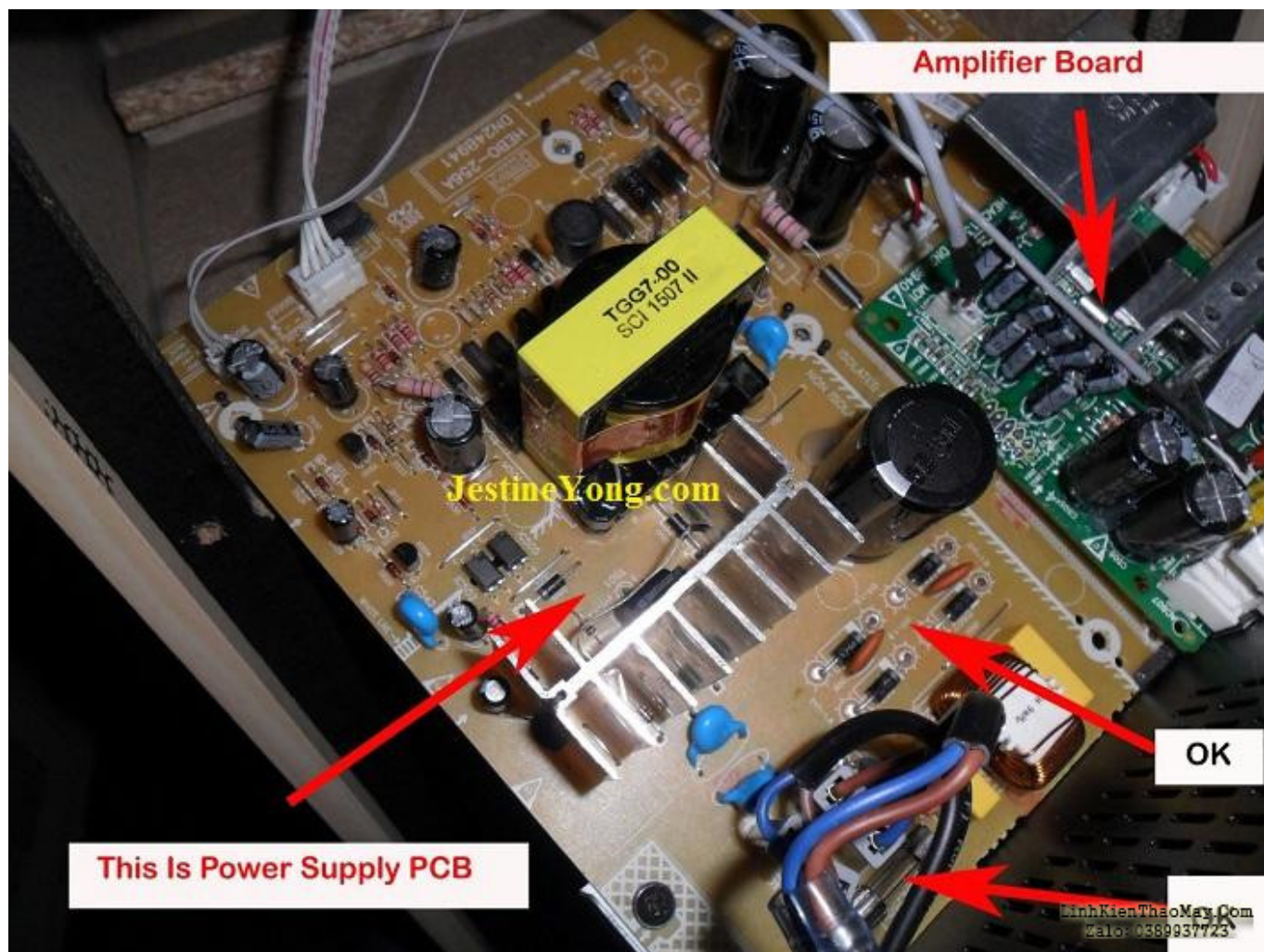Sau khi nắp được tháo ra, mình có thể nhìn thấy nguồn điện và bảng mạch khuếch đại. Cầu chì chính không bị xì nên điều này có nghĩa là thường điốt cô dầu cũng tốt.



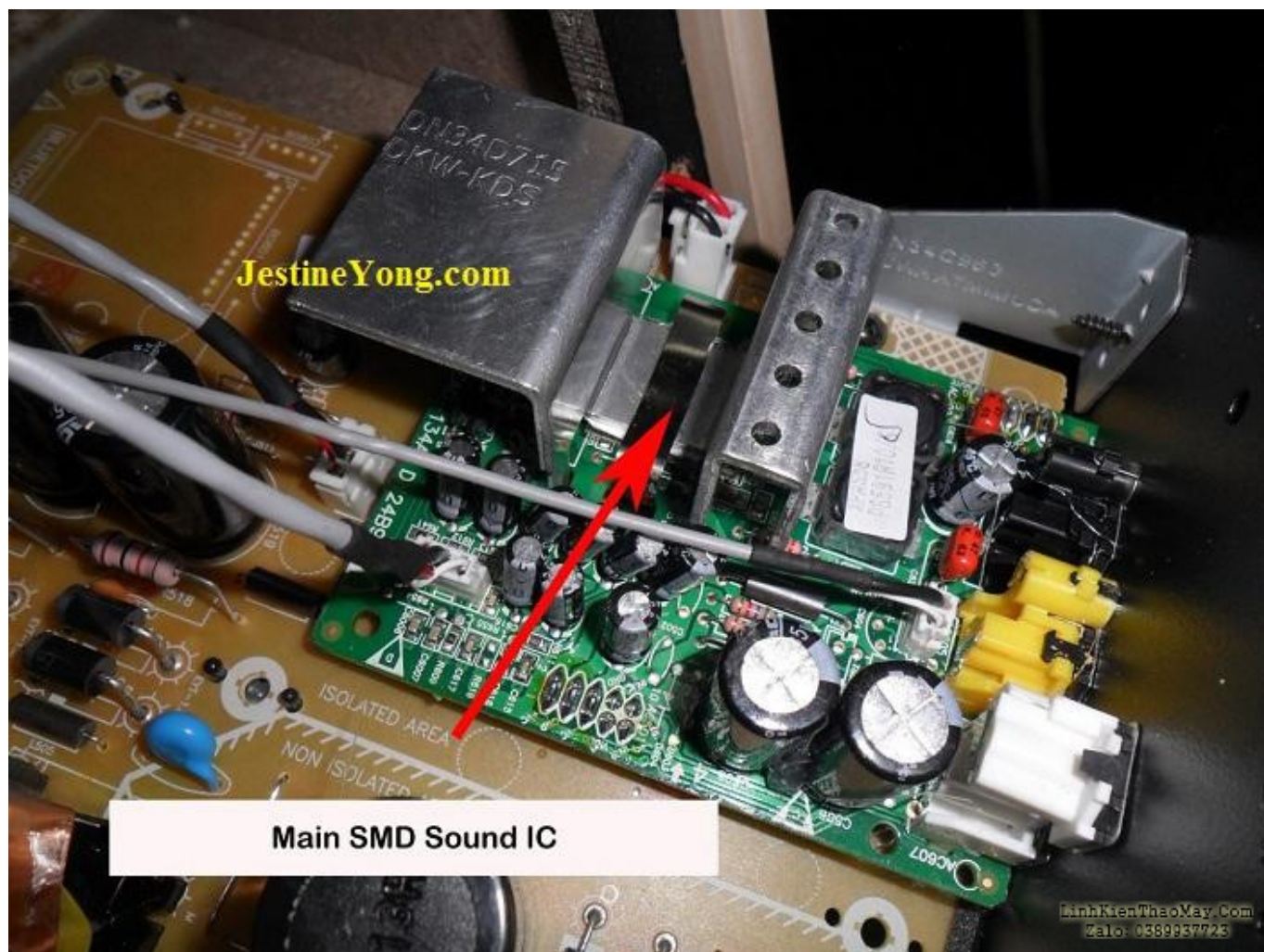

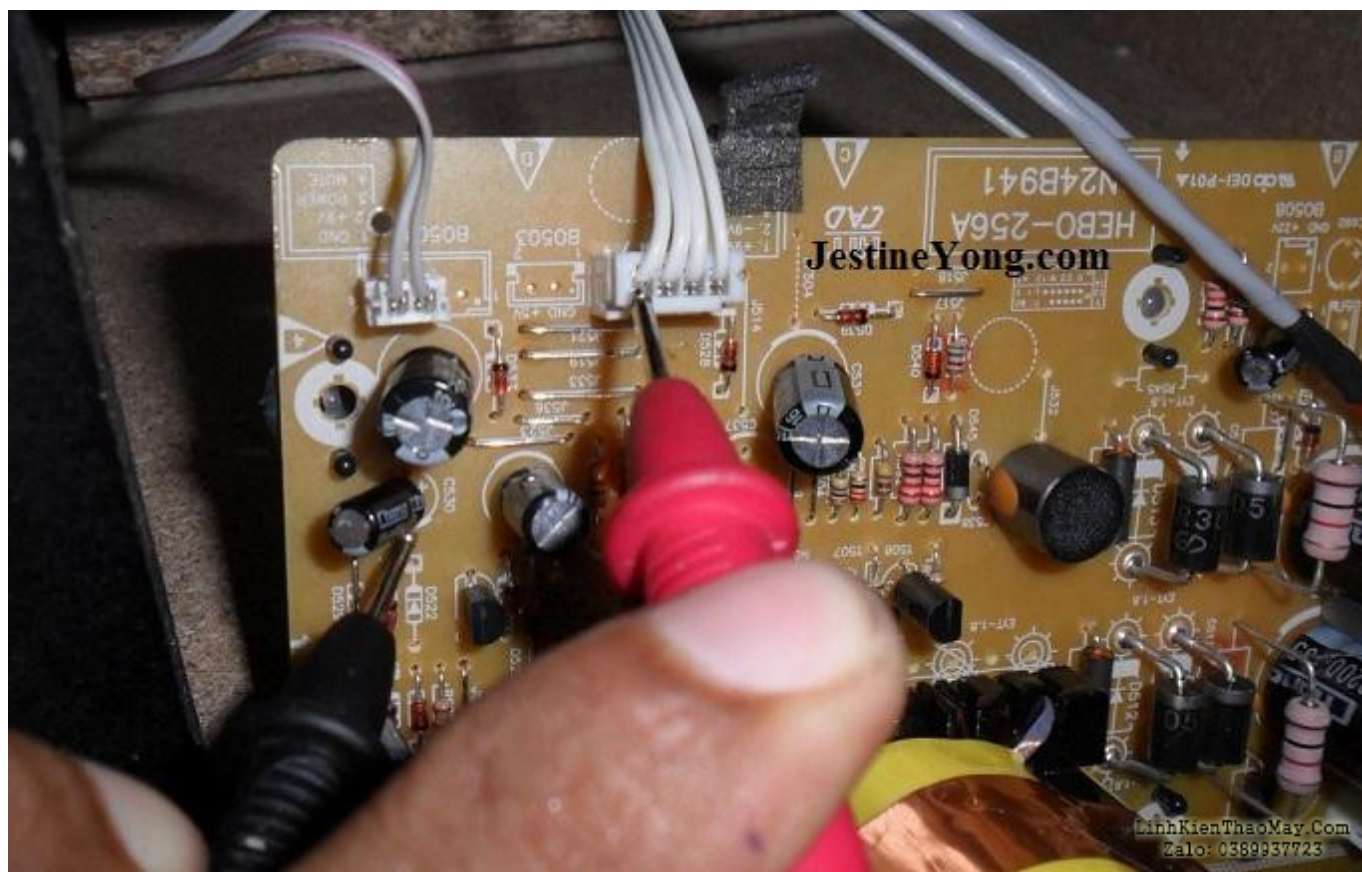mình tiến hành thực hiện kiểm tra điện áp trên bo mạch tại các chân đầu ra của bộ nguồn. Nguồn được bật và mình đặt đầu dò màu đỏ của đồng hồ vào chân đầu ra và đầu dò màu đen xuống đất lạnh. Việc đọc điện áp mà mình thấy đang dao động. Ngay cả khi rút sợi cáp màu trắng ra khỏi đầu nối, kết quả vẫn vậy (điện áp dao động lên xuống).



mình biết đó là lỗi của bộ nguồn (SMPS) nhưng mình chỉ không thể tìm thấy các linh kiện nào bị lỗi ở phía sơ cấp và thứ cấp. Các linh kiện duy nhất còn lại để kiểm tra là 2 IC Optoisolator và IC TL431.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

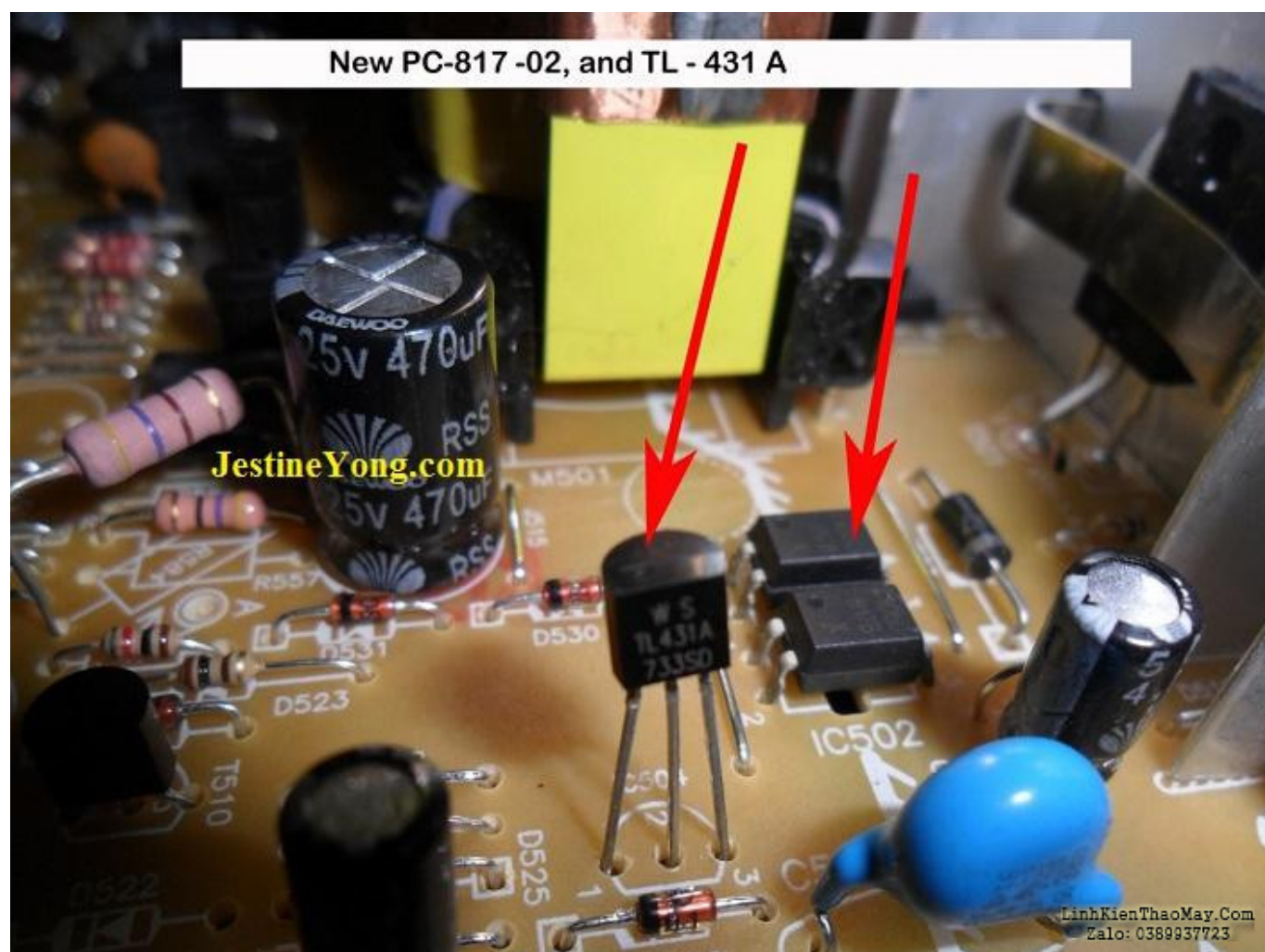Các IC này thực sự có thể bị hư khi chịu tải vì vậy việc kiểm tra chúng bằng Ohmmeter sẽ không đảm bảo rằng chúng còn tốt. Tốt nhất là thay thế chúng và kiểm tra lại.



mình đã thay thế ba IC và thật ngạc nhiên là nguồn điện thực sự đã hoạt động trở lại- xem ảnh bên dưới:



Các bài viết tương tự:

1. [am li 8 so - chay bien the va hai ve batdien o loa nge tieng hut loa nhu dien ra ngoai loa](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
4. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
5. [Amply sansui 907x decade - Cắm nguồn đèn protect nháy , Rơ le không đóng. Đo cọc dương và âm loa so với mass ra 15v . Mạch công suất chạy 2 nguồn +_30 Phần tiên khuếch và +-27v phần công suất. Kiểm tra tất cả các linh kiện 2 về không phát hiện hư. Khi tháo nguồn +_30 v giữ nguyên nguồn +_27 thì rơ le đóng. Khi tháo nguồn +_27 v ra và giữ nguyên nguồn +_30 thì đo cọc dương loa _8.2v, cọc âm 0v so với mass. Kiểm tra cặp J fet visai không hư.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. [cách nạp bổ xung ga cho điều hòa - xin chào các bác. e mới vào nghề.mùa hè này e có kế hoạch đi vệ sinh điều hòa và nạp bổ xung ga cho khách. các bác cho e hỏi trên thị trường có nhiều loại như vậy thì mình nạp bổ xung ga như thế nào. ví dụ như dòng daikin. lg](#)
7. [LOA - chào ae trên diễn đàn . ae nào biết cho hoá chất gì vào loa để tháo loa ra rẽ ràng không giúp mình với.cảm ơn](#)
8. [loa - thường loa cháy m làm lại chạy hay bị rè mọi nguoi có kinh nghiệm j giúp m với thường m mua cô loa ngoài chợ chứ ko quán.](#)
9. [Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thị chị nghe loa bass va 1 loa c0n. Loa va dây AV đang tot.](#)
10. [Sửa TV LED polytron có tiếng không hình](#)
11. [Sửa TV LED Polytron không lên nguồn](#)
12. [Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito để có xung đa hài đối xứng thì ta cần phải làm gì ?](#)