

Mình sẽ viết một bài chi tiết về nguồn này để anh em cùng trao đổi học hỏi. Trước tiên mình up về sản phẩm trước sau đó mình sẽ hoàn thiện bài viết trong thời gian sớm nhất.

Hôm nay mình thấy sản phẩm này điều thích thú đầu tiên là sản phẩm đã thu nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, có 5 dây bằng 5 màu khác nhau để giúp mình tránh nhầm lẫn trong lúc độ nguồn. Sau đây là sản phẩm.


1. Sản phẩm hoàn thiện tới tay người tiêu dùng.




2. Mình đã bóc lớp dây co nhiệt ra và thấy được mạch điện bên trong. Không có IC dao động và chỉ có các điện trở, tụ điện và diode ổn áp.



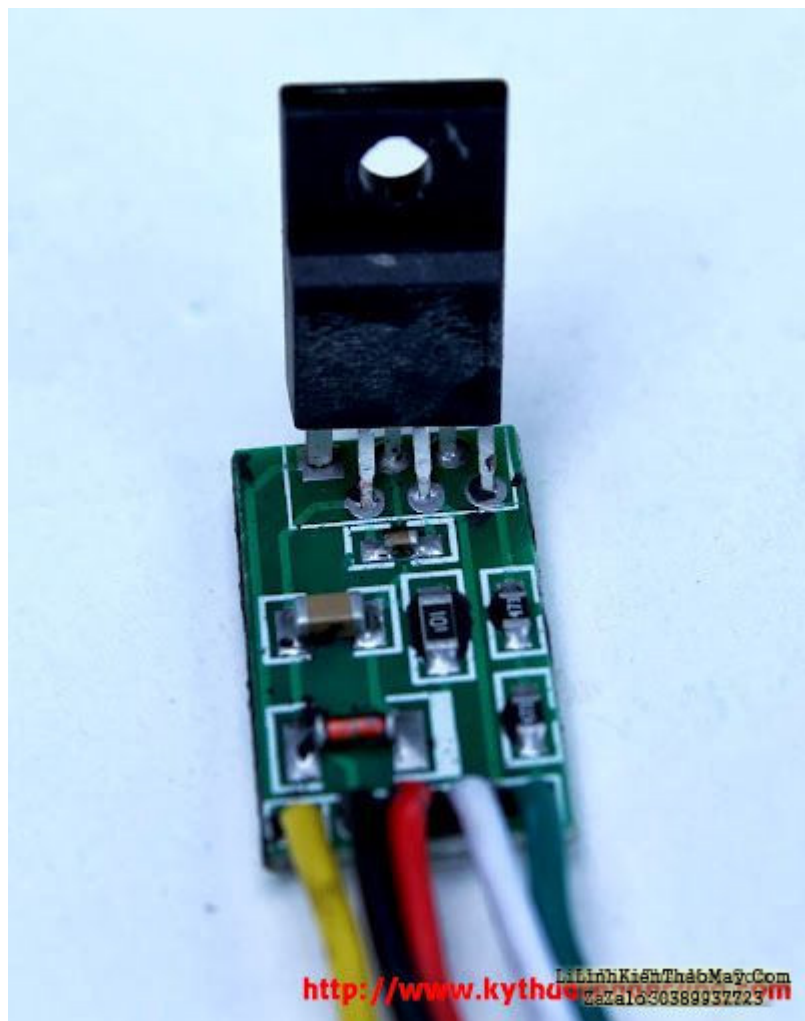3. Giờ đến IC xem là con nào, nhưng bọn khựa đã mất công dưa nhưng rò mạch thì thấy được nó chính là IC DM0656R.




4. Các giá trị linh kiện đi kèm:

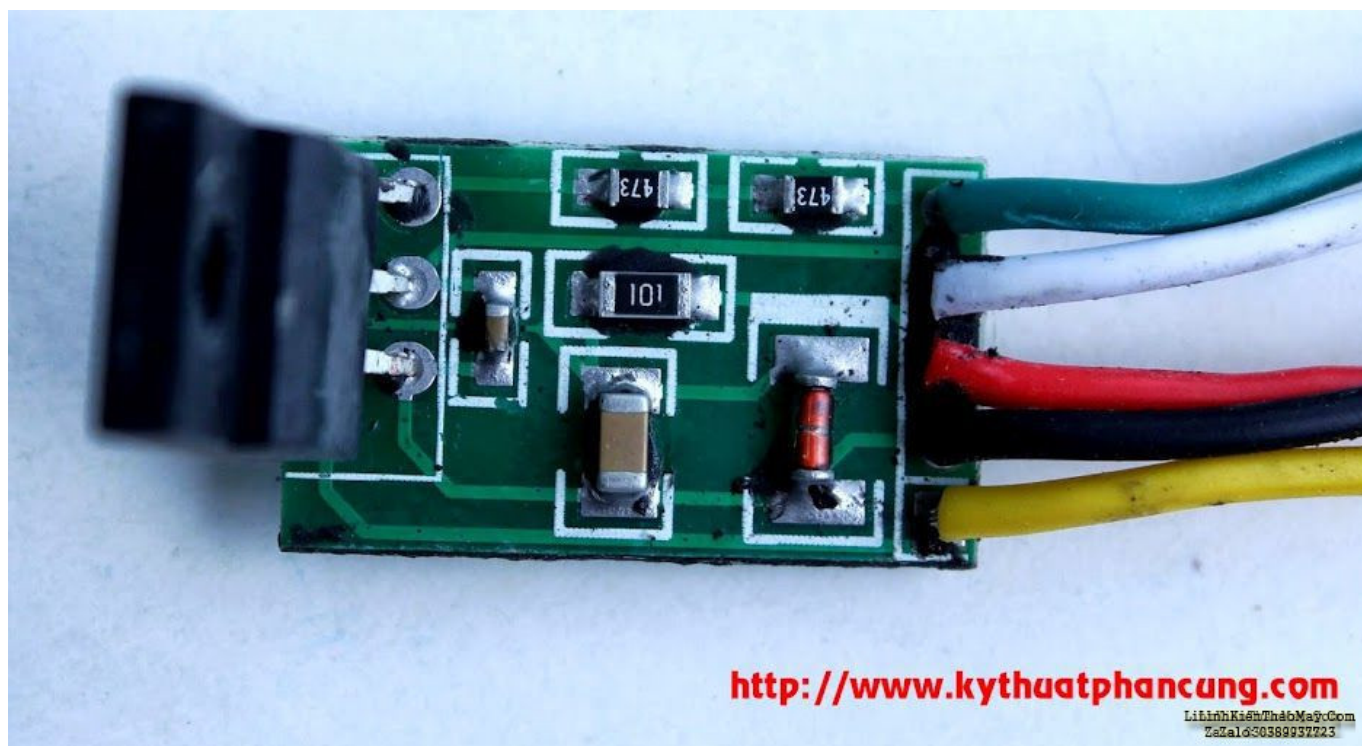

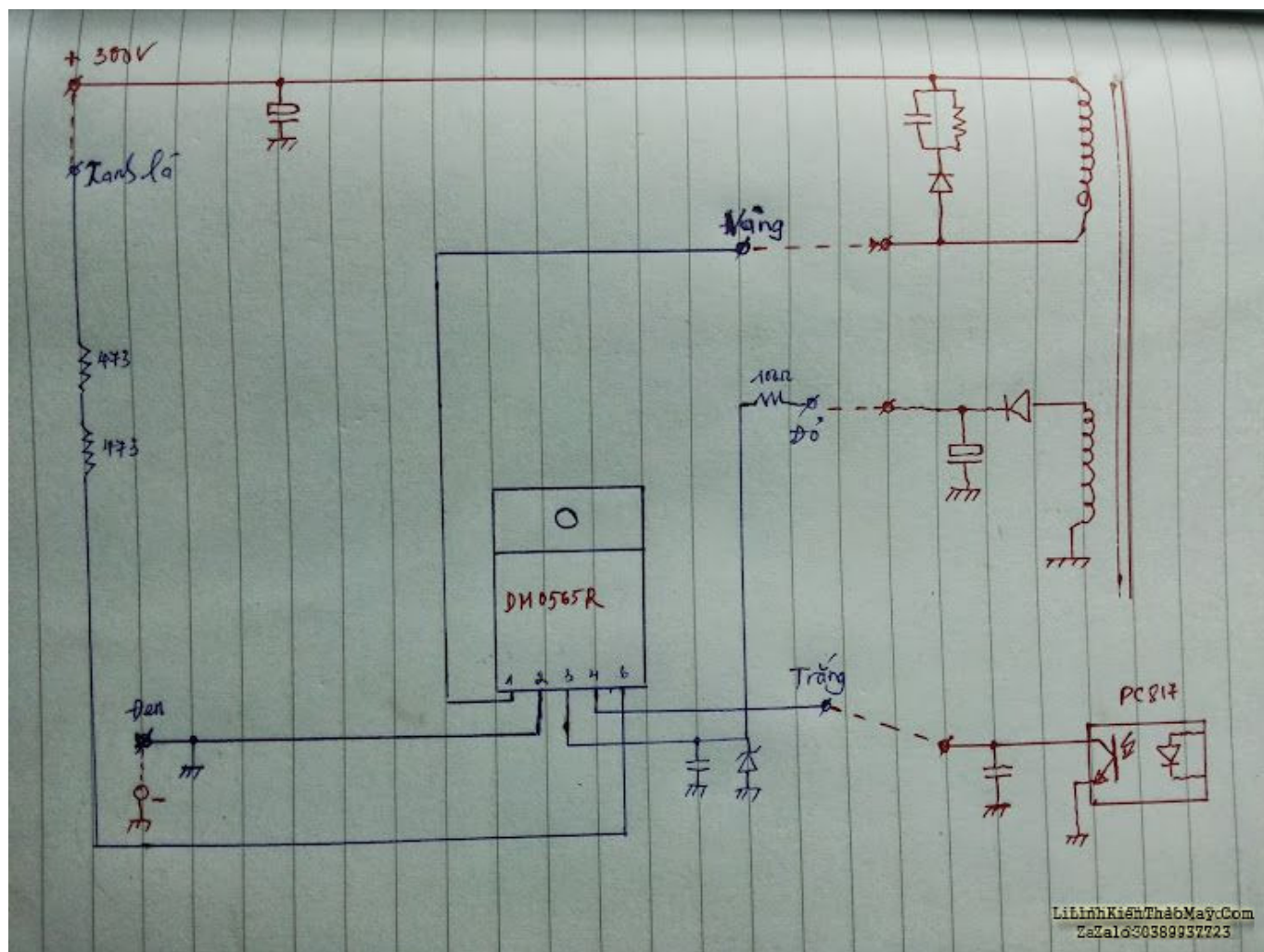5. Cách đấu:


Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Màu xanh là linh kiện trên mạch nguồn 5 dây.

Màu đỏ là những linh kiện phần sơ cấp cần giữ lại.

6. Sản phẩm test thử:

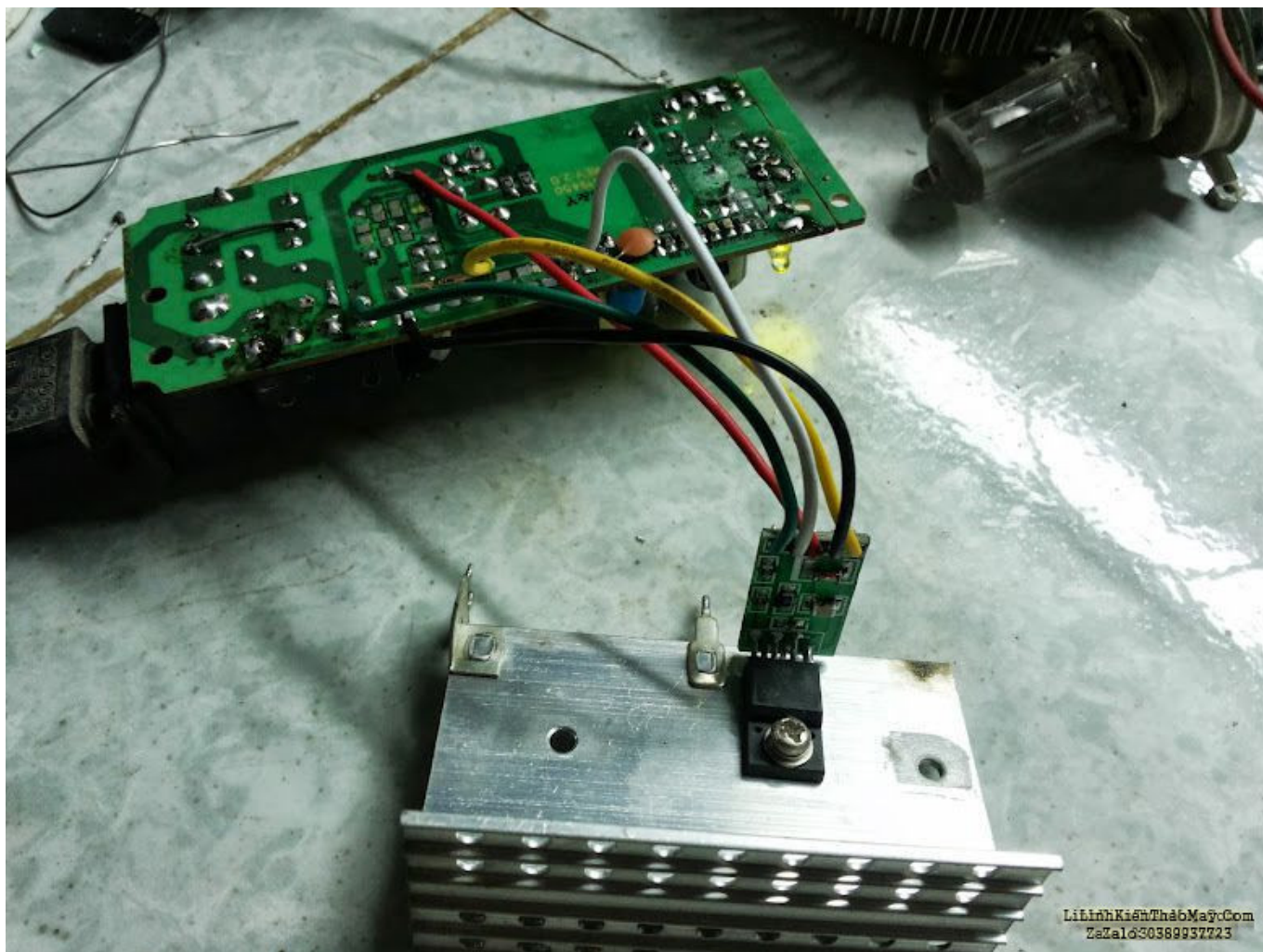

Cắm nối tiếp 2 bóng xe máy 12V đo dòng được 3,1A mạch chạy không rít, để 5 phút sờ tản nhiệt vẫn mát lịm. Thế là ổn rồi.

(☺☺☺)☺ ♥

Vậy thì chỉ tiện hơn 1 chút là nó đấu dây sẵn cho mình thôi.

(☺☺☺)☺ ♥

Lần trước anh Vinh bảo lấy con L7050 mà, sao bây giờ lại là con DM0656?

(☺☺☺)☺ ♥

Thằng TQ nó mình bạna cái hình, lúc về thì ra vậy, mình chỉ lấy thử 20 con thôi. Nhưng thấy vậy cũng tiện, tuy chưa kinh tế lắm. Nếu mình vẽ mạch thì cũng dùng linh kiện xuyên mạch thôi chứ đâu được linh kiện SMD như vậy.

(☹☹☹)☹ ♥

Giá cả thế nào anh Vinh? khoảng 1 tháng nữa e hốt 20 con này với 1 số hàng khác?

(☹☹☹)☹ ♥

ngó qua mạch của nó thì thật ra dùng lk thường thì cũng nhỏ như của nó thôi, nêu các bạn thích mình vẽ lại mạch này và các bạn về giặt là theo pp thủ công cũng được.

(☹☹☹)☹ ♥

Làm thử một con nguồn rồi. Thời gian làm máy chỉ mất 15 phút. Trước khoan cắt bê tông mất 1 tiếng đồng hồ và còn ngại nữa chứ. Chính nó dùng con IC này mình thấy lại hay. Giả sử sau này có debug gì mình chỉ có mỗi việc rút con IC này ra thay con khác vào lại chạy phà phà. Hôm nay phải dùng đến máy chuyên nghiệp để chụp Macro cho anh em quan sát cho rõ nét.

(☹☹☹)☹ ♥

Híc thấy bác làm mà thêm, em nhiều khi cả tháng trời mới có 1 LCD hư nguồn, việc dạo này ít quá, thợ lại quá nhiều.

(☹☹☹)☹ ♥

Chỗ mình giờ này mùa mưa với nóng kéo dài mới cháy hư nhiều thôi. Sang tháng sau lại dài.

(☹☹☹)☹ ♥

Chỗ mình cũng ít máy, ngày chừng vài con LCD thôi. Nhưng có hôm độ 4-5 con DM0565R.

(☹☹☹)☹ ♥

Đã chép lại mạch của board này ai có nhu cầu download về làm thủ công nhé.

size 16mm x 26mm

DM0565R.pdf

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

1.BMP

(☹️🙄)☹️ ❤️

Mình bận quá không có thời gian làm cái này. Giờ có mạch mai lôi dung dịch ra nghịch tí xem nào

(☹️🙄)☹️ ❤️

Anh Vinh chắc gửi thêm cho em một cái để test và giới thiệu sản phẩm hay sao ý. Em đặt mua 10 bác gửi cho em 11 cái. Hay bác đếm nhầm.

(☹️🙄)☹️ ❤️

Mua 20, gửi Nghĩa BMT 10 còn lại đưa tất cho P, hay của Nghĩa thiếu ???

(☹️🙄)☹️ ❤️

bác nói em mới đếm lại đúng là thiếu 1 em

Đợt hàng hôm trước 10bo cao áp 4b .bác cũng gửi thiếu em 1 bo cao áp 4 bóng.em c

(☹️🙄)☹️ ❤️

Cái này mình thấy 16x26mm vẫn to gắn vào mạch cũng hơi khó khi gặp nguồn chật trội

giảm size xuống còn 16x16mm cho nó cực nhỏ

(☹️🙄)☹️ ❤️

Hôm nay em đếm dây LVDS loại 8 cặp 10 bác Vinh đưa có 7 cái. Mang bán cho khách thì thấy thiếu thôi bù vào nguồn 5 dây vậy.

(☹️🙄)☹️ ❤️

bác nói em mới đếm lại đúng là thiếu 1 em

Đợt hàng hôm trước 10bo cao áp 4b .bác cũng gửi thiếu em 1 bo cao áp 4 bóng.em c

(☹️🙄)☹️ ❤️

Hôm nay bán mới lòi ra thôi chứ. Mình đã phân lấy về vứt vào tủ khách gọi mới lòi ra. Nhiều việc nhầm lẫn là ko tránh khỏi.

(☹️🙄)☹️ ❤️

Nợ lại 1 bo cao áp 4 bóng + 35k lần sau nhớ nhắc mình bù

(☹️🙄)☹️ ❤️

con DM 0565 này độ cho màn lcd 32inch nguồn cấp trước thì chạy tốt mà độ cho tivi màn CRT 21inch lại ko chạy được nhỉ , chắc do dòng yếu , có nguồn thứ cấp ra nhưng yếu xìu .đang hết ic nguồn , hết bo 3 dây 5 dây lòi con ic 0565 này ra lại ko chạy đc có chán ..

(☹️🙄)☹️ ❤️

Ti vi crt phải dùng nguông 3 dây to chứ ic này ko đc đâu

(☹️🙄)☹️ ❤️

dùng con này

DM 1265

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

☺☺☺☺ ♡

vang thì trước đây e vẫn dùng bo 3 dây nhưng hiện tại nhà đang hết , mà nhà cách chợ Trời xa quá chưa sang mua đc ..

☺☺☺☺ ♡

Dạo này bận bịu đi vẽ tranh tường, chả có thời gian ngó ngang đến diễn đàn thân yêu, nay dạo qua chút thấy các bác rầm rộ quá, thật buồn cho em khi là người dân Hà Nội, mà chả mấy khi có LCD nào tèo để làm, chán kinh! Nhưng có các bác đi trước đúc rút kinh nghiệm truyền đạt em cũng thâm tóm được chút chút kinh nghiệm, cảm ơn các bác trong diễn đàn nhé. Chúc diễn đàn của mình ngày càng Khang Thịnh và Phát triển! (P/s nội dung này không liên quan đến nội dung trình bày của Bác Phương mong bác đừng chém em nha).

Các bài viết tương tự:

1. [Amply 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắn dây loa tiếng bass yếu](#)
2. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kể tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
3. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cấp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi người.](#)
4. [độ nguồn bằng board 3 dây - các bác cho em hỏi độ nguồn cho board 3 dây kiểu gì vậy ạ](#)
5. [Độ nguồn xung công suất thấp 70W bằng IC DM0465 / DM0565R](#)
6. [Hướng dẫn độ nguồn với DM0565R](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy

8. Nguồn 3 dây - Cách đấu nguồn 3 dây
9. NGUON ATX500 - co 5v day tim va day xanh la, kích nguồn quạt nhuc nhich roi tat, e da thay ic, transistor, ktra diode k, tu loc k hu.
10. nokia 1110i - may nap pin nhanh day, co cuoc goi den hoac goi di thi bao het pin tat nguon, mo nguon lai thi vach bao pin day
11. noname TQ - kích nguồn ko chạy;do dây tim 5v,dây p.on 12v !la qua bình thường phải 5v mọi dụng !
12. Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hien tai máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm (dường có thẳng) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn số bao nhiêu