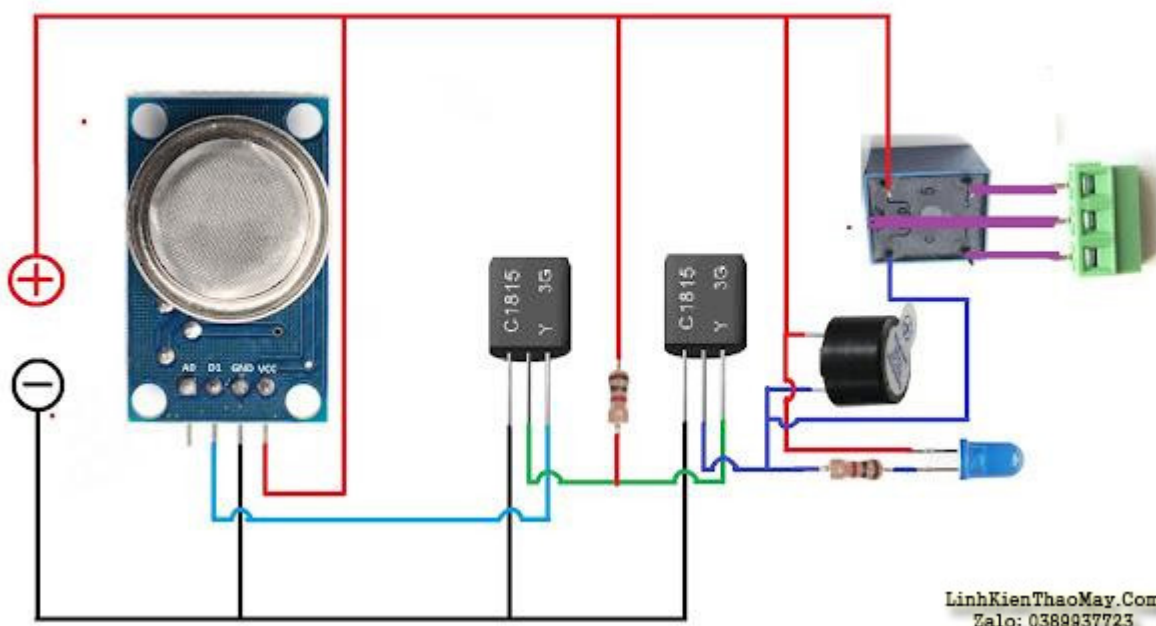




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO
 Panasonic
 TOSHIBA
 SAMSUNG
 BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Các bạn dùng chân DOUT của cảm biến MQ2 nhé.
các linh kiện cần có:

1. x2 điện trở 1k ohm.
2. x2 transistor c1815.
3. x1 cảm biến mq2.
4. x1 đèn led
5. x1 còi chirp 5v.
6. x1 relay 5v.

nguồn cấp vào mạch là 5v nhé.

bạn nào có nhu cầu mua mạch thì nhắn tin qua đây nhé: 0389937723

Đây là sản phẩm khi làm xong nhé:



Các bài viết tương tự:

1. [cục đẩy 5 out chạy điện 110 hoặc 220 - khách gạ em mua mà em chưa biết giá mua như nào hay có nên mua ko?nhờ anh em tư vấn cho ý kiến](#)
2. [Hướng dẫn Flash firmware Tasmota cho SONOFF một cách đơn giản nhất](#)
3. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
4. [Mạch amply công suất 20W đơn giản dễ ráp nhất](#)
5. [Mạch driver đèn LED đơn giản nhất bằng tụ điện](#)
6. [Mạch đèn cầu thang đơn giản nhất.](#)
7. [mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815](#)
8. [Mạch inverter sine đơn giản dễ chế tạo nhất](#)
9. [SONY 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tạch tạch vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
10. [Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất](#)
11. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân](#)

nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm

12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bực giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.