

Mạch Bao Gồm:

- 1 Transistor C1815
- 1 Transistor A1015
- 1 Điện Trở 10K 0hm
- 1 Điện Trở 1K 0hm
- 1 Biến Trở 20K – 50K 0hm " Biến Trở Có Tác Dụng Chỉnh Độ Nhạy Của Mạch"
- 1 Đèn Led.

Lưu Ý.

- Mạch chỉ hoạt động với nguồn được hạ từ điện xoay chiều 220v.
- Mạch không hoạt động với nguồn pin – acquy
- Mạch dễ bị nhiễu, lên khi làm mạch thì các bạn làm cẩn thận 1 chút xíu.

Sơ Đồ :

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG






TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Chúc Các bạn thành công nhé.

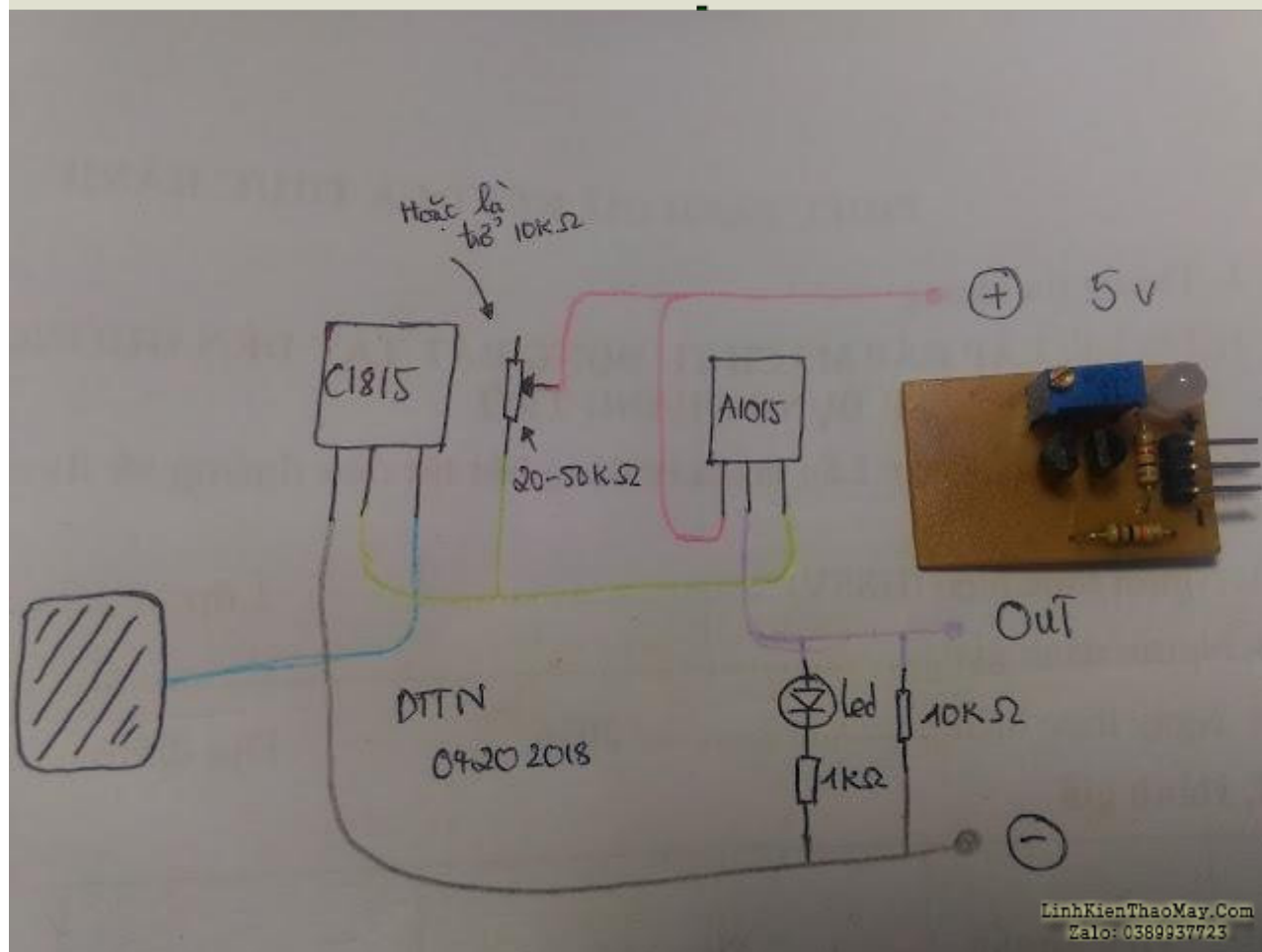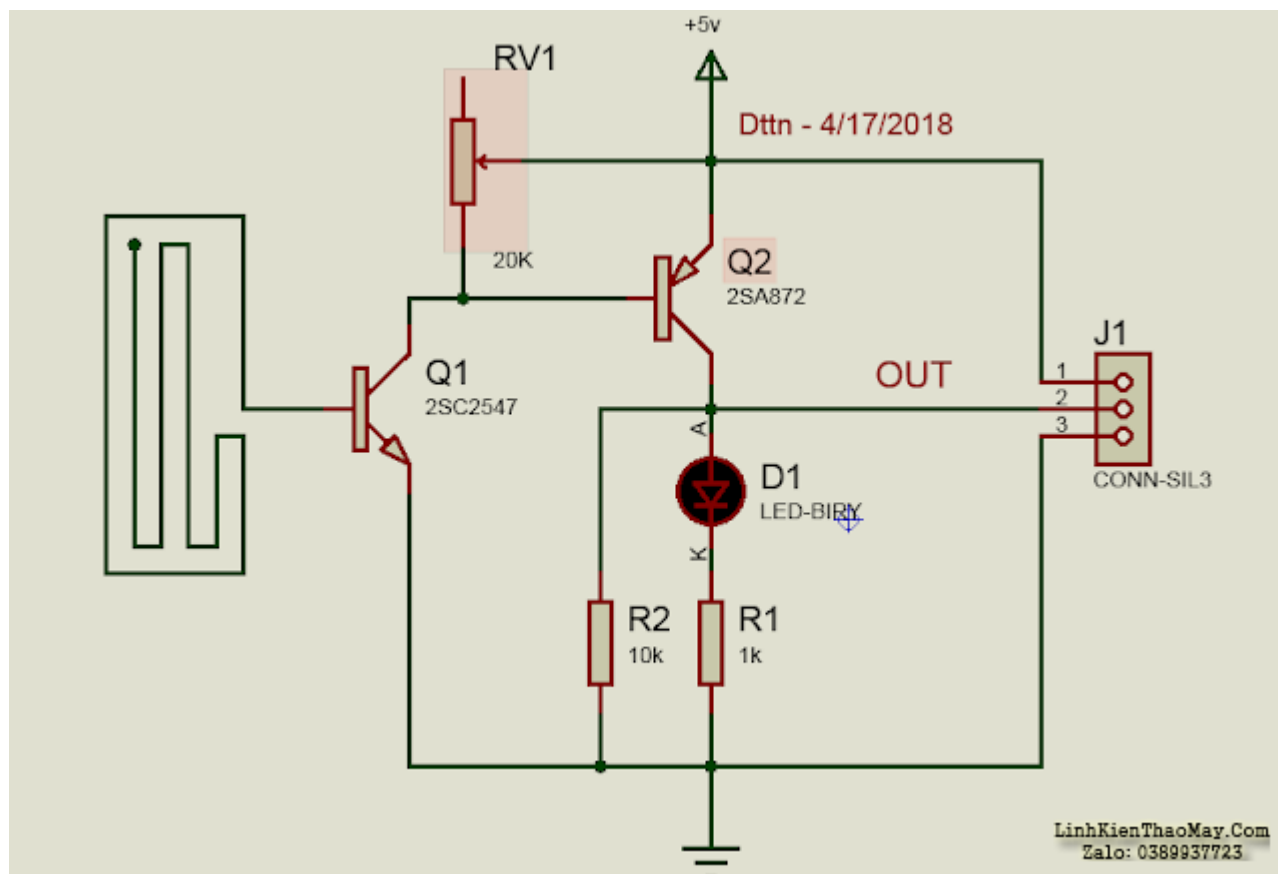

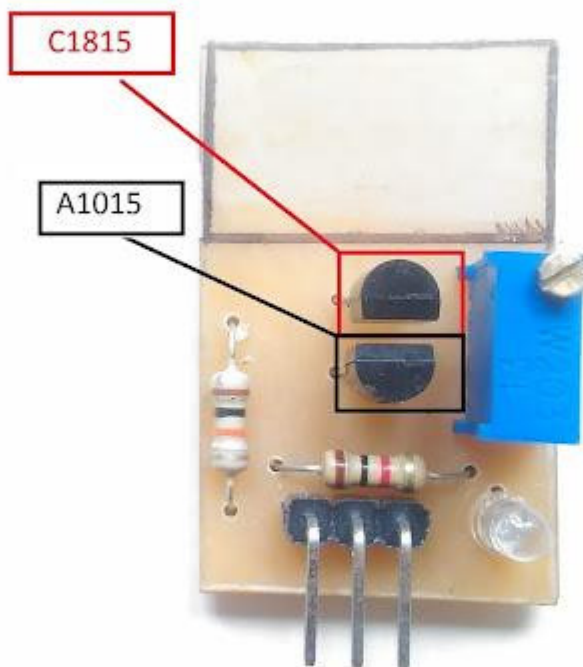

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Mạch này mình bán 50k ☎ 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la máy bị hu gì vay](#)
2. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojí quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nhưng giờ là ko tắt dc

4. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số)
5. Giới thiệu Op-Amp và Ứng dụng tạo một mạch cảm biến ánh sáng đơn giản.
6. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
7. Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.
8. Mạch bật tắt bằng Mosfet đơn giản
9. mạch đèn led đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn led đơn giản dùng transito C1815
10. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị (rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị)
11. Transistor là gì ? Cấu tạo và ứng dụng của transistor
12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bục giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.