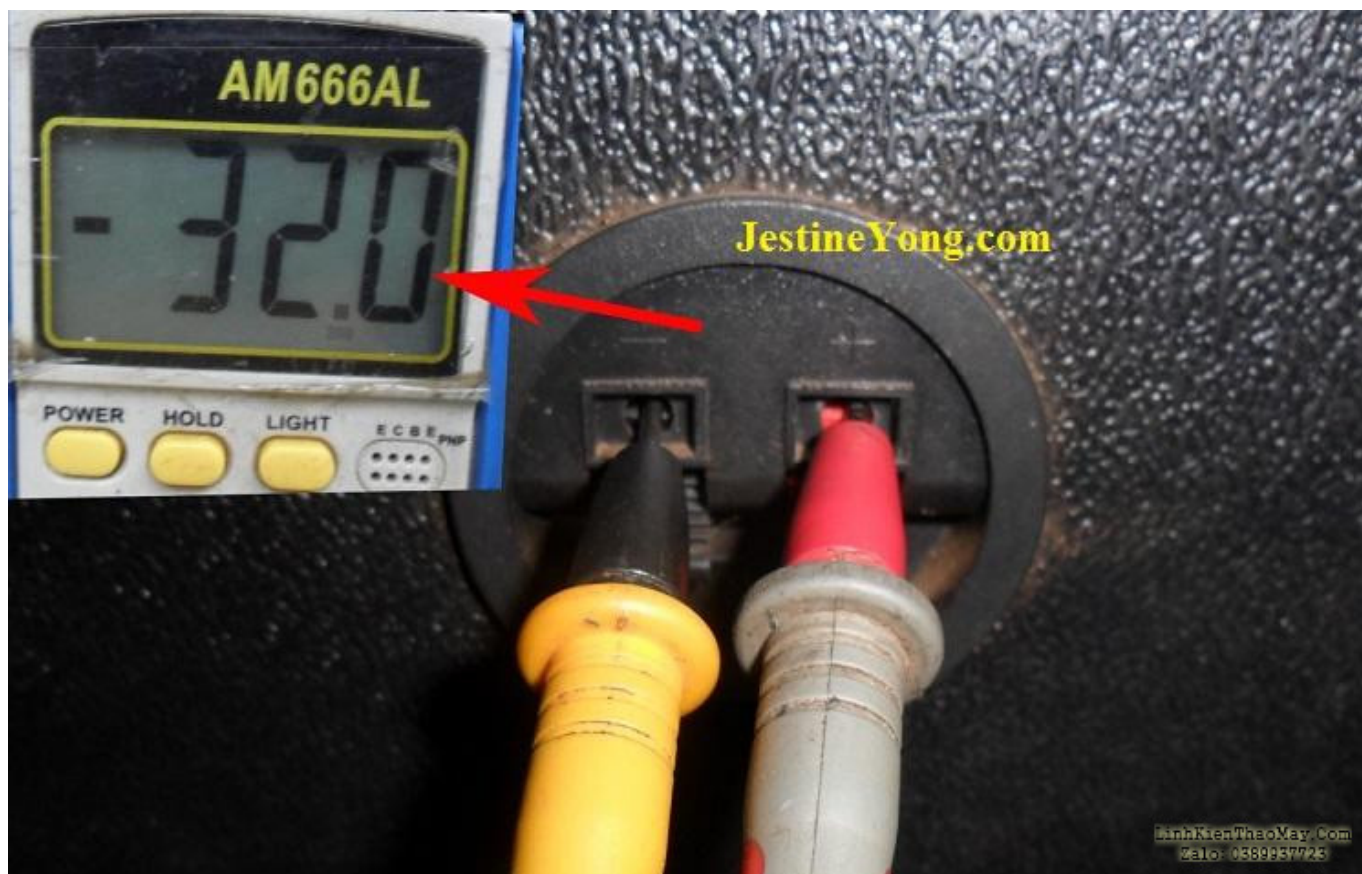




Điều kể về chiếc loa hoạt động của Matsutec này là không có âm thanh nhưng có nguồn.

Kênh bên phải tạo ra 32 VDC mặc dù âm lượng đã ở vị trí tối thiểu, có nghĩa là một cái gì đó đã bị thiếu bên trong, đặc biệt là các linh kiện bán dẫn. Kênh bên trái là tốt. Xem ảnh dưới đây:




Khi nắp đã được tháo ra, mình thấy một điện trở bị cháy trong bảng mạch. Vì vậy, bất cứ khi nào một điện trở bị cháy, sẽ có một cái gì đó bị chập khiến điện trở bị cháy.



Tiếp theo, mình kiểm tra tất cả các linh kiện tương ứng / gần đó và thấy ba transistor đã

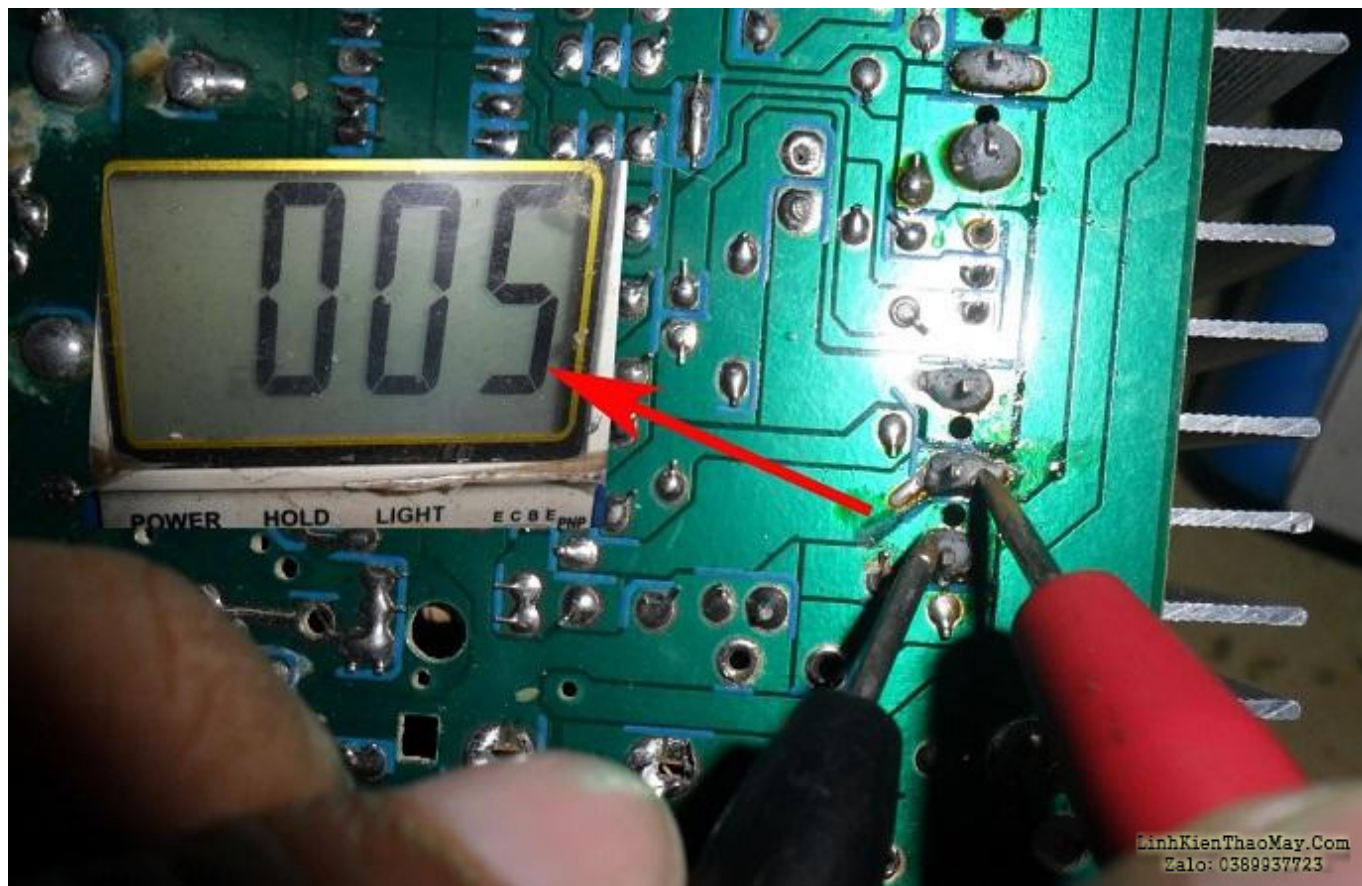thực sự bị chập. Tất cả các linh kiện khác đã được kiểm tra tốt.



Số linh kiện transistor bị chập là B688, D718 và D667-xem ảnh bên dưới:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã mua các linh kiện từ chợ địa phương và lắp vào và bật nguồn. Cả hai kênh đều có âm thanh trở lại và mình rất hài lòng với điều đó.





Kết luận- Nếu bạn tìm thấy các điện trở nào bị cháy, hãy luôn kiểm tra dọc theo đường dây điện trở để tìm các linh kiện bị chập, đặc biệt là bóng bán dẫn. Nó có thể bị chập transistor, diốt, diốt zener, tụ điện, v.v. Bạn có thể kiểm tra bài viết trước của mình về loa hoạt động Matsutec không có âm thanh / không có nguồn bên dưới:

Các bài viết tương tự:

1. [am li 8 so - chạy bien the va hai ve batdien o loa nge tieng hut loa nhu dien ra ngoai loa](#)
2. [Amly - Amply mình 16 sò c5200 4tụ 10.000 biên thế 32a \(dây đồng\) mà đánh loa 3tất âm lượng ko to bằng amply 12sò c5200 núu bắt to là rè loa vs bass ko chắc ko bị trôi dc](#)
3. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Dien thoai mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Dien thoai mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mach Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
4. [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tại 2 loa trên một main và nhưng giống nơi trạm âm thì có tiếng rẹt trên loa treeble, giống như loa treeble ca con hay long day vạy. Loa đã kiểm tra rồi ok . nếu doi qua main kia thì không sao. chung to bị gì trong main ay.](#)
5. [bếp từ ,sau khi thay nguồn khác - báo lỗi E1 đã thử nguồn khỏe hơn...em ngáp ngáp dài buồn ngủ chẳng muốn dò mạch tạo nèo,,,muốn nghỉ ngơi,,,mấy anh,mấy bạn tư vấn giúp em](#)

6. [chào các bạn. - dàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bộ thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thấy con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở ngại liệu có không các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
7. [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,,giờ ko load dc kênh nữa,,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
8. [LOA - chào ae trên diễn đàn . ae nào biết cho hoá chất gì vào loa để tháo loa ra dễ dàng không giúp mình với.cảm ơn](#)
9. [loa - thường loa cháy m làm lại chạy hay bị rè mọi người có kinh nghiệm j giúp m với thường m mua loa ngoài chợ chứ ko quán.](#)
10. [Main Asus g31 p5kpl am-se - Mat 1 kênh am thanh. Cam loa 2.1 vào thì chỉ nghe loa bass và 1 loa c0n. Loa và dây AV đang tốt.](#)
11. [mình có cục day nanomax pa 3600 - khi tắt máy có tiếng kêu dộp o loa đang thôi mang loa nhận mạnh như là dòng điện đã đổ vào công suất](#)
12. [Tu lạnh - Bị dò điện 120v](#)