



TV LG LED 32 " này được sửa chữa với kế về các đường màu dọc trên màn hình nhưng có âm thanh. Khi bạn có thể nhìn thấy màn hình hiển thị và có âm thanh, điều này thường có nghĩa là bên cung cấp điện và có thể là bo mạch chủ còn tốt.

Nghi ngờ tiếp theo sẽ là bo mạch T-con và có thể là lỗi bảng điều khiển LCD. Khi nắp TV được tháo ra, mình có thể nhìn thấy rất rõ ràng bo mạch chủ và bo mạch điều khiển T-con. Hãy xem các bức ảnh bên dưới:




TV Mainboard




T-con board and Panel COF Ribbon

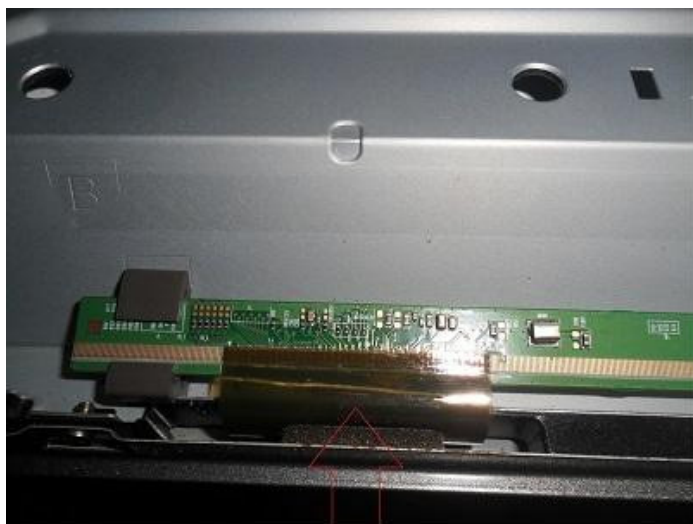Kiểm tra bằng mắt thường ở bên trái và bên phải của dải băng COF (Chip trên phim) dường như không bị rách và hoạt động tốt.



Left Side of COF Ribbon

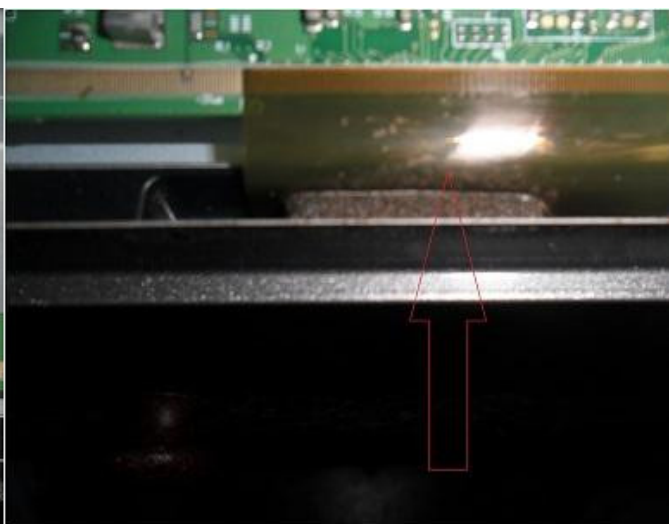

Right Side of COF Ribbon

LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

thử tiếp theo sẽ là sử dụng Vôn kế kỹ thuật số để kiểm tra VGH, VGL và VDD để xem có các bất thường nào trong điện áp DC hay không.

mình không ngạc nhiên khi tất cả các điện áp DC dường như đều thấp hơn giá trị điện áp hoạt động.



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

mình tin rằng phải có một cái gì đó bị chập đã kéo tất cả các điện áp DC xuống. mình xem xét kỹ hơn dải băng COF bên phải và thấy rằng thực sự có một vết cháy nhỏ ở góc bên phải - bức ảnh bên dưới. Xin lỗi, ảnh hơi mờ. Điều đó cũng có nghĩa là khu vực bị cháy có thể phát triển hiện tượng chập bên trong. mình tin rằng đây là sự chập đã gây ra tất cả các điện áp trên bo mạch T-con bị hạ thấp hơn mức tương tượng.



Những gì mình làm tiếp theo là cắt bỏ phần bị cháy nhỏ đó (đường dẫn cung cấp bảng điều khiển đến dải băng). Không phải lo lắng về điều này vì nó vẫn thấy nguồn cung cấp dc từ nguồn cung cấp VGH bên trái.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG


 SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau khi cắt và bật nguồn, hình ảnh đẹp ngay lập tức hiện ra-xem ảnh bên dưới:



Kết luận- Nếu bạn hiểu về cách thức hoạt động của TV LED, bạn sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề về TV.

Các bài viết tương tự:

1. [anh chào anh chị IT!mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic.,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rờ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rờ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,

3. diode dán - nhờ các bác giúp đỡ. trên thân diode dán ghi: 10-25v, nghĩa là gì vậy. em thì nghĩ dòng chịu đựng là 10a, điện áp chịu đựng 25v, có đúng ko ah.
4. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình thường)
5. LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều ,
6. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.
7. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thử cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì