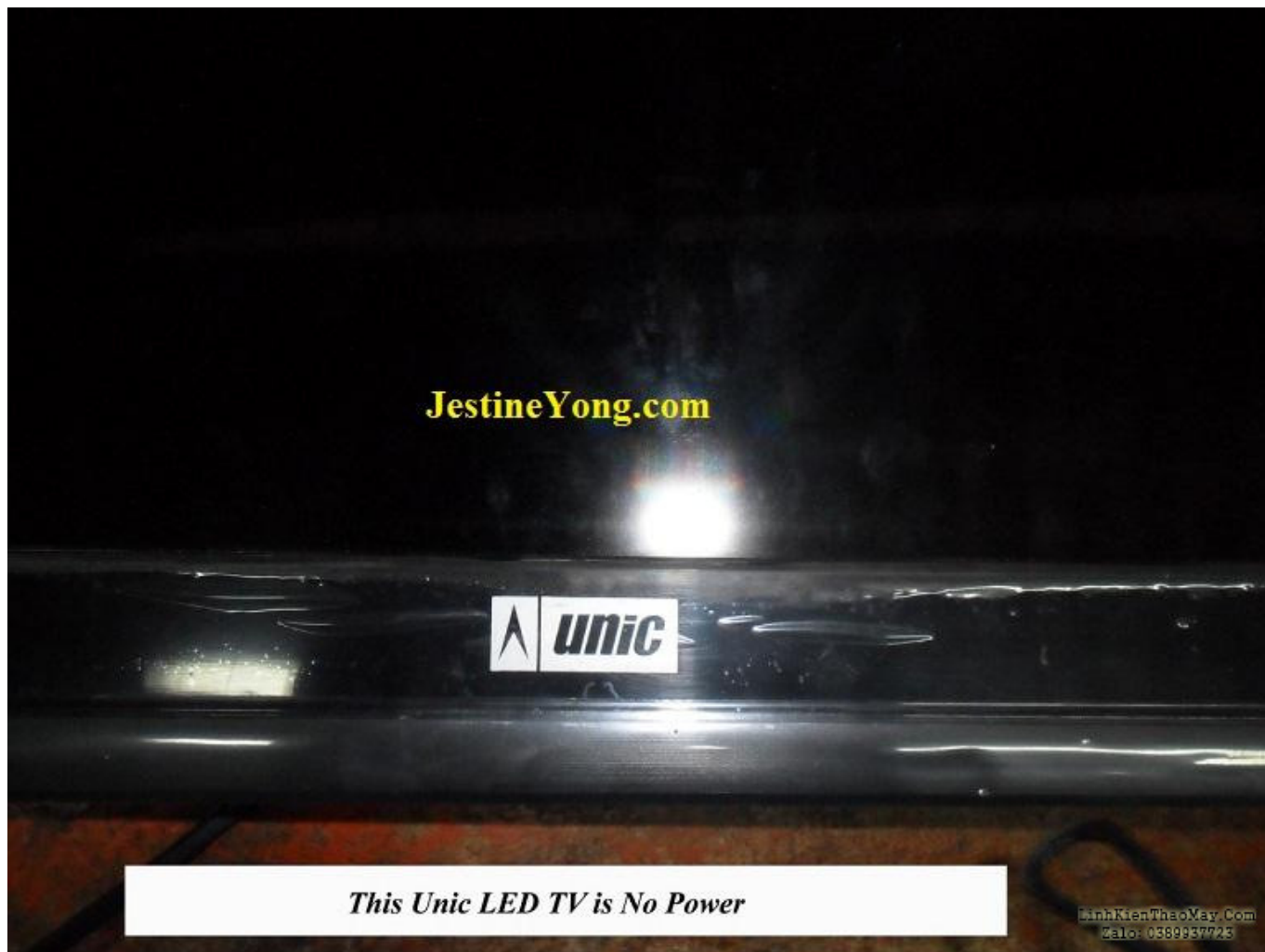






Tình trạng về chiếc TV LED UNIC này là không có điện. Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là gỡ bỏ trang bìa như trong ảnh bên dưới:



Sau khi mở nắp ra, mình có thể nhìn thấy rõ ràng hai bảng mạch quan trọng là bộ nguồn và bảng mạch chính.

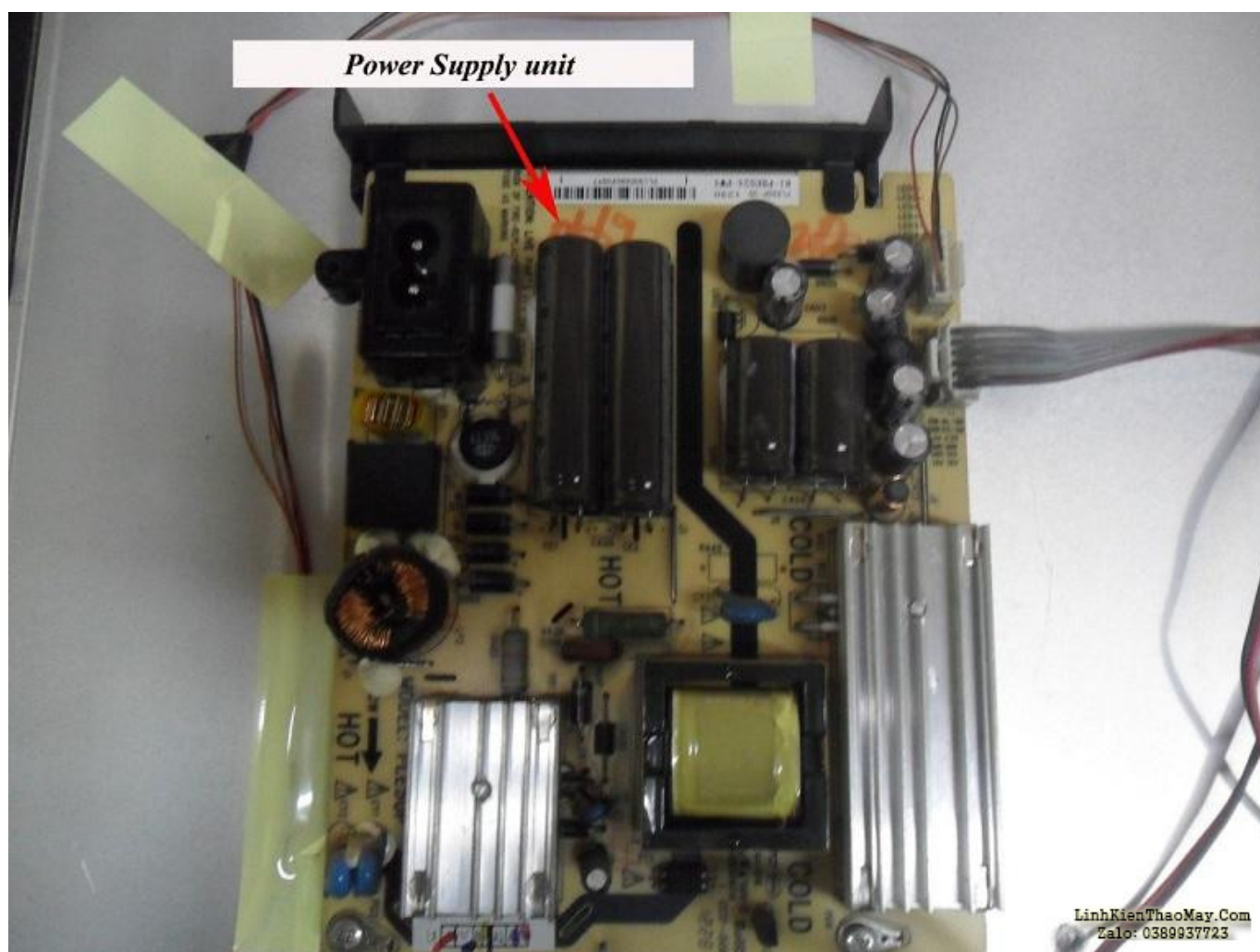Một số người thợ sửa chữa chỉ gọi nó là bo mạch chủ.



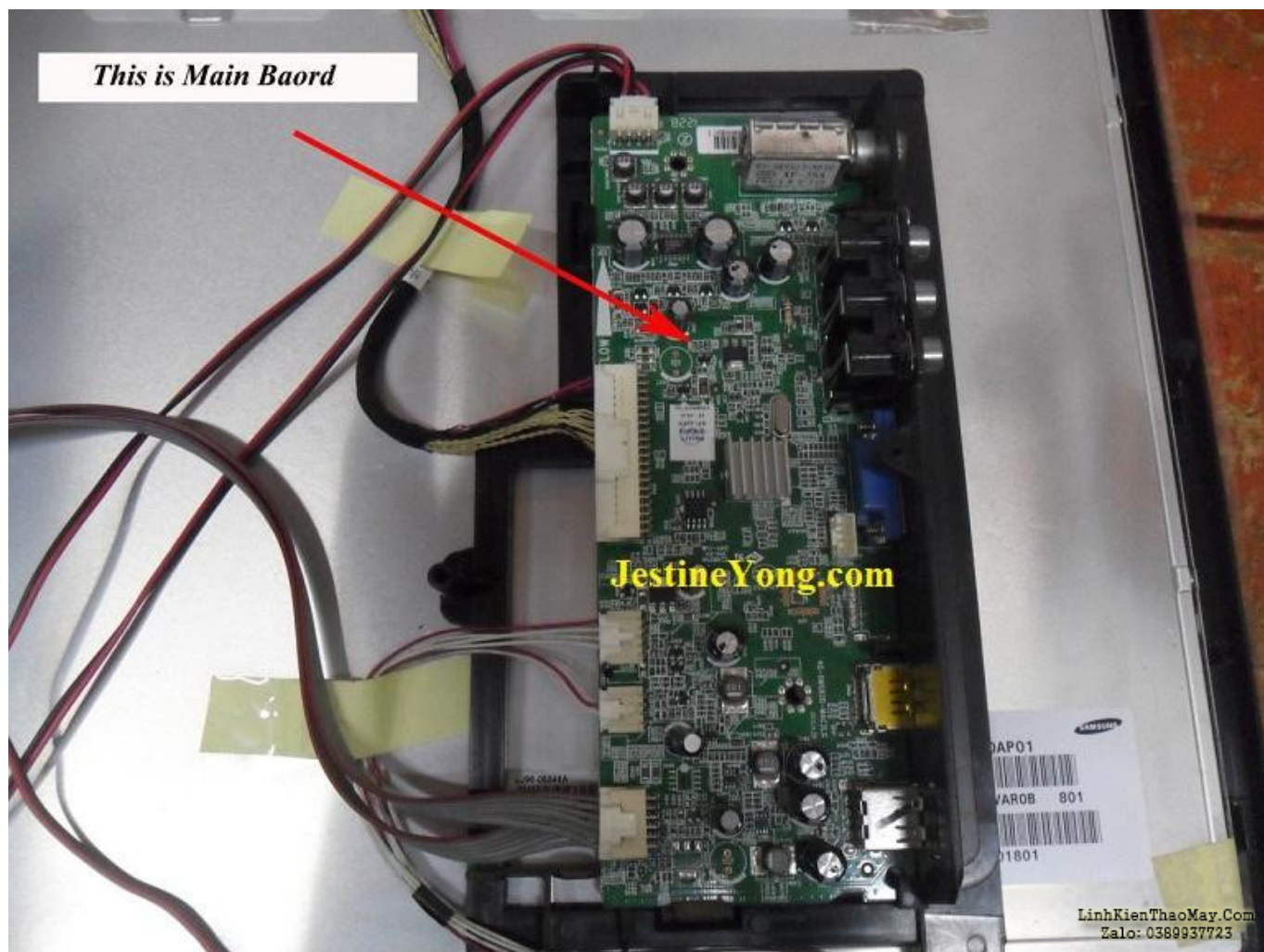

Từ việc kiểm tra trực quan, mình thấy một trong các chân của Thermistor đã bị gãy nhưng các khớp nối phía dưới vẫn còn nguyên vẹn. Khi mình kiểm tra nó bằng cách sử dụng Ohmmeter, nó cho thấy mạch hở. Bên phải, nó sẽ hiển thị điện trở từ 3 đến 30 Ohms tùy thuộc vào số linh kiện của Thermistor bạn đang kiểm tra. Cầu chì chính và các linh kiện tương ứng đã được kiểm tra là tốt.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI




## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

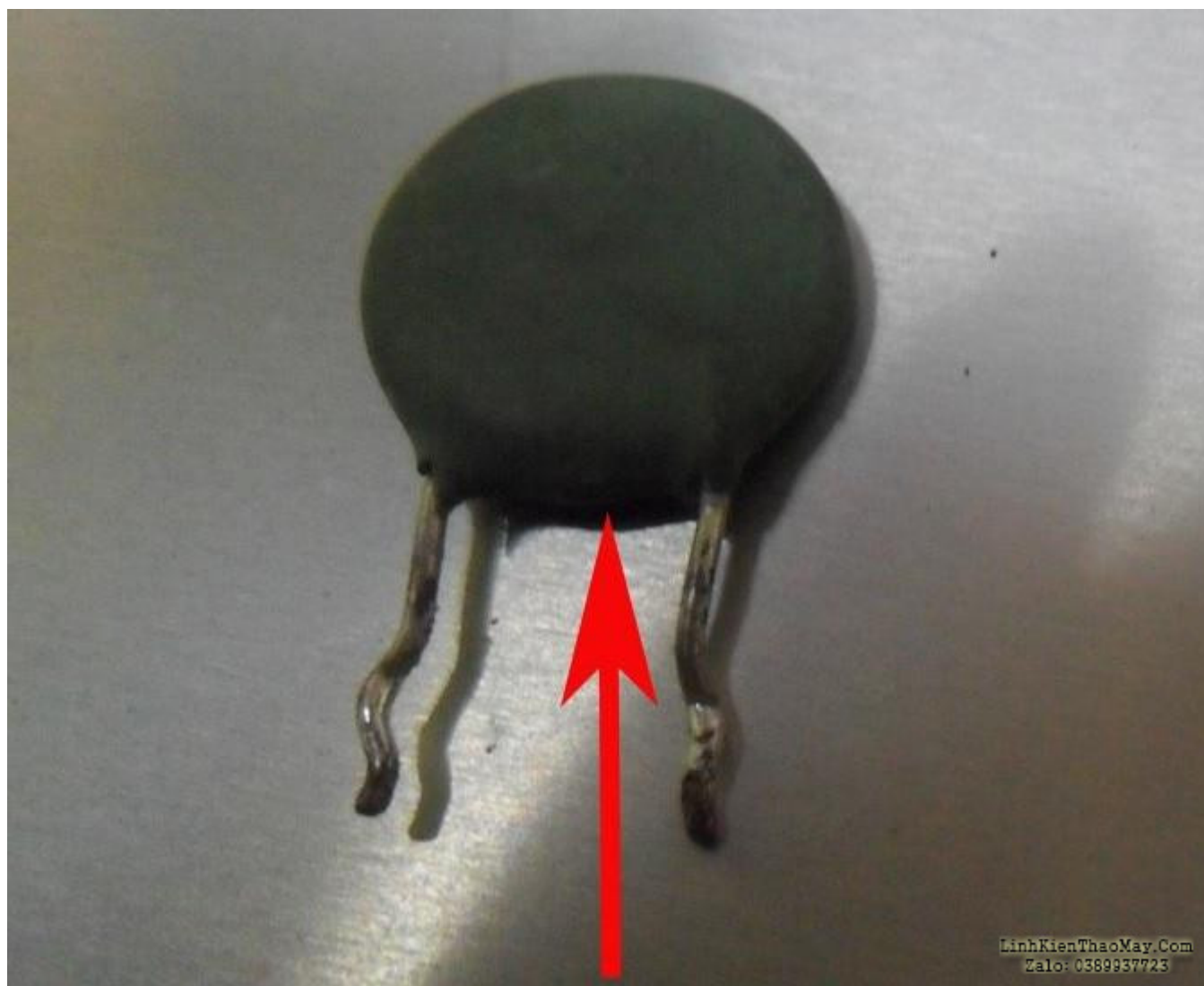Vì mình không có số linh kiện chính xác, mình đã sử dụng một Thermistor thay thế từ bảng nguồn TV LED rác. Sau khi Thermistor thay thế được cố định và bật nguồn, nguồn điện đã hoạt động trở lại và mình có thể nhìn thấy màn hình hiển thị trong TV-xem ảnh bên dưới:





Kết luận- Nếu bạn muốn xử lý sự cố điện tử giỏi, các linh kiện kiểm tra của bạn phải mạnh. Nếu bạn không thể chính xác hoặc không biết cách kiểm tra các linh kiện thì cơ hội để bạn giải quyết một vấn đề điện tử sẽ rất mỏng. Tất cả những người thợ sửa chữa chuyên nghiệp đều biết cách test và kiểm tra linh kiện và họ có thể kiểm tra rất nhanh.

## Các bài viết tương tự:

1. [5 cách làm đèn led chiếu sáng tại nhà dễ nhất - Cách đấu led nguồn 12V, 24V, 220V](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [Mạch đèn led chiếu sáng nguồn 220v là gì? Top 3 mạch đèn led chiếu sáng thường thấy](#)
4. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
5. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không](#)

sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS

6. Sửa TV Led LG 32LB561U có Led chờ nhưng không lên nguồn
7. Sửa TV LED LG hư led nền
8. Sửa TV LG LED 22 inch không lên nguồn (led nguồn tắt khi bật sau vài giây) do hư opto
9. Sửa TV Sanyo DP40142 LED hư led nền
10. Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt,nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền (18 led loại 3v) không hư.
11. Toshiba tiviled 29pb200v - Đèn led nền chớp sáng và mờ liên tục.Khi đo nguồn ra led lúc chớp sáng là 22 vdc khi mờ là 10 vdc
12. VTB US2188 (đèn ngắ) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy đc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....